

Ταλαντωτές HCMOS

Γρήγοροι και οικονομικοί

Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα τεχνολογίας HCMOS προορίζονται αρχικά για τη σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων ταχείας απόκρισης και χαμηλής κατανάλωσης. Στην πράξη αποδείχτηκε ότι τα εξαρτήματα αυτά, είναι κατάλληλα και για πληθώρα άλλων εφαρμογών. Το παρόν άρθρο περιγράφει με ποιόν τρόπο τα ολοκληρωμένα κυκλώματα τεχνολογίας HCMOS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σχεδίαση απλών αλλά αξιόπιστων ταλαντωτών με χρήση δίκτυων RC ή κρυστάλλου.

Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα HCMOS, εκτός από την υψηλή ταχύτητα απόκρισης και τη χαμηλή τους κατανάλωση, εμφανίζουν επίσης ομαλή λειτουργία μέσα σε

αρκετά ευρεία περιοχή τάσεων τροφοδοσίας, και έχουν τάση κατωφλίου, η οποία διατηρεί εξαιρεική σταθερότητα ακόμα και σε μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας λειτουργίας. Χάρη στα δύο αυτά χαρακτηριστικά, οι πύλες τεχνολογίας HCMOS είναι κατάλληλες για τη σύνθεση ταλαντωτών με υψηλή σταθερότητα και υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. Στις περισσότερες εφαρμογές χρησιμοποιούνται ταλαντωτές τύπου RC, ενώ όπου απαιτείται αυστηρά καθορισμένη συχνότητα και υψηλή σταθερότητα, το δίκτυο RC αντικαθίσταται από ένα κρύσταλλο.

Λόγω της πολύ υψηλής αντίστασης εισόδου των πυλών HCMOS το δίκτυο ταλάντωσης RC μπορεί να περιλαμβάνει πυκνωτή με πολύ μεγάλο εύρος

τιμών χωρητικότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, όταν απαιτείται χρήση πυκνωτών πολύ μικρής τιμής για υποβίβασμό της κατανάλωσης.

To βασικό κύκλωμα


Το βασικό κύκλωμα ενός ταλαντωτή που αποτελείται από δύο αναστροφείς, καθώς και οι προκύπτουσες κυματομορφές φαίνονται στο σχήμα 1. Λόγω της αναστροφής που γίνεται στις δύο πύλες, είναι προφανές ότι οι πολικότητες των τάσεων στα σημεία A και B είναι αντίθετες απ' αυτές του σημείου C.

Για απλούστευση της παρουσίασης, ας υποθέσουμε ότι σε κάποια χρονική στιγμή το δυναμικό των σημείων A και B είναι χαμηλό και έτσι το δυναμικό του σημείου C είναι υψηλό, προκαλώντας τη φόρ-

τιση του πυκνωτή C μέσω της αντίστασης R. Όταν η τάση στο σημείο B φθάσει το κατώφλι μεταγωγής λογικής στάθμης (V_{st}) τότε το δυναμικό των σημείων A και B γίνεται υψηλό ενώ αντίθετα του σημείου C χαμηλό.


Εφόσον η στάθμη της εξόδου κάθε πύλης μεταβάλλεται ακαριαία μετά από κάθε υπέρβαση του κατωφλίου της εισόδου θα έπρεπε να αναμένεται η εμφάνιση στο σημείο B τάσης ίσης προς $V_{st} + V_{cc}$. Ωστόσο, η είσοδος κάθε αναστροφέα περιλαμβάνει διόδους προστασίας, έτσι ώστε η τάση που εμφανίζεται εκεί να μην υπερβαίνει την τιμή $V_{cc} + V_D$, όπου V_D είναι η πτώση τάσης ορθής πόλωσης της διόδου προστασίας. Αντίστοιχα, η μέ-

1

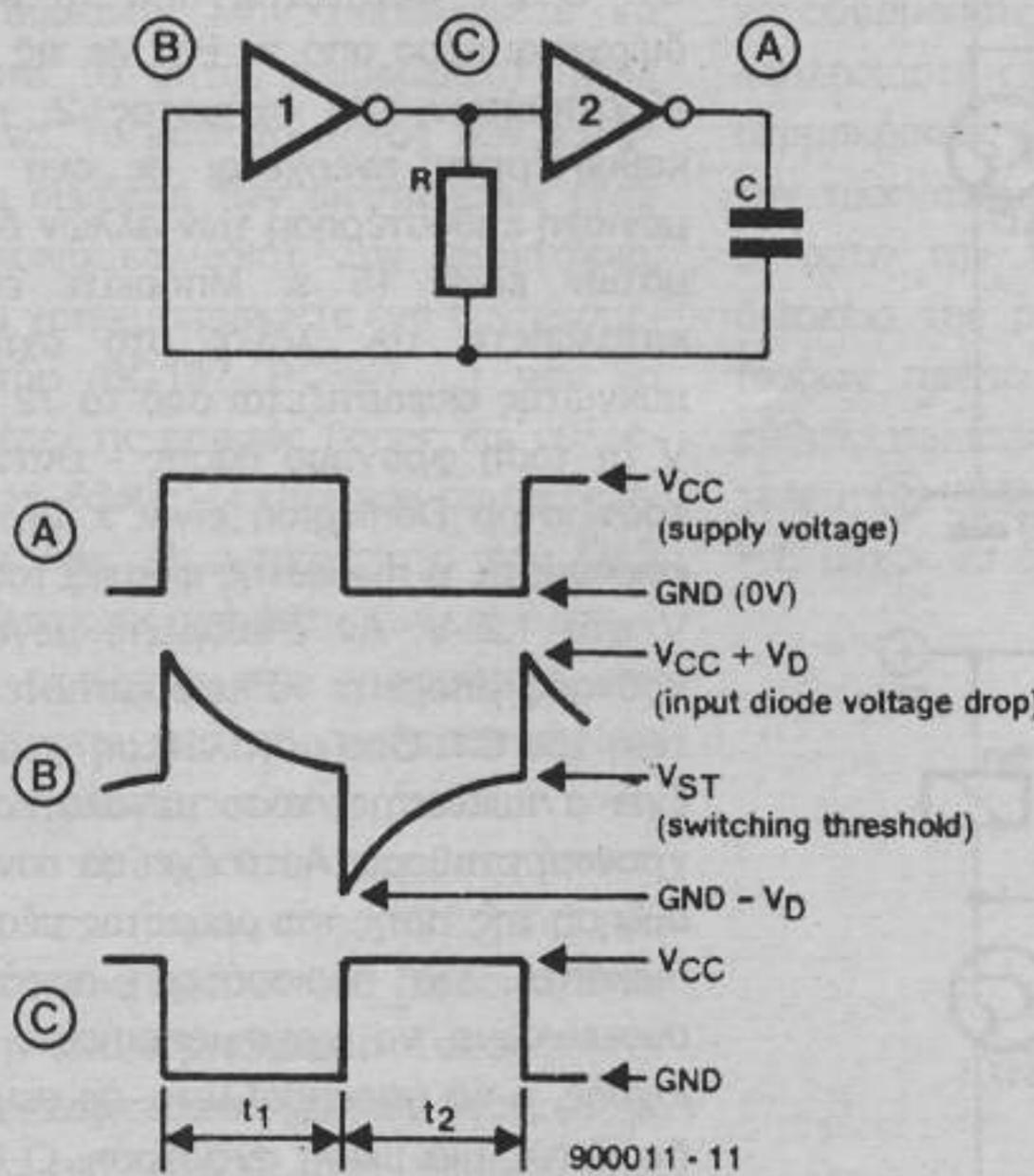

Σχήμα 1 : Βασικό κύκλωμα ταλαντωτή RC με δύο ψηφιακούς αναστροφείς

2

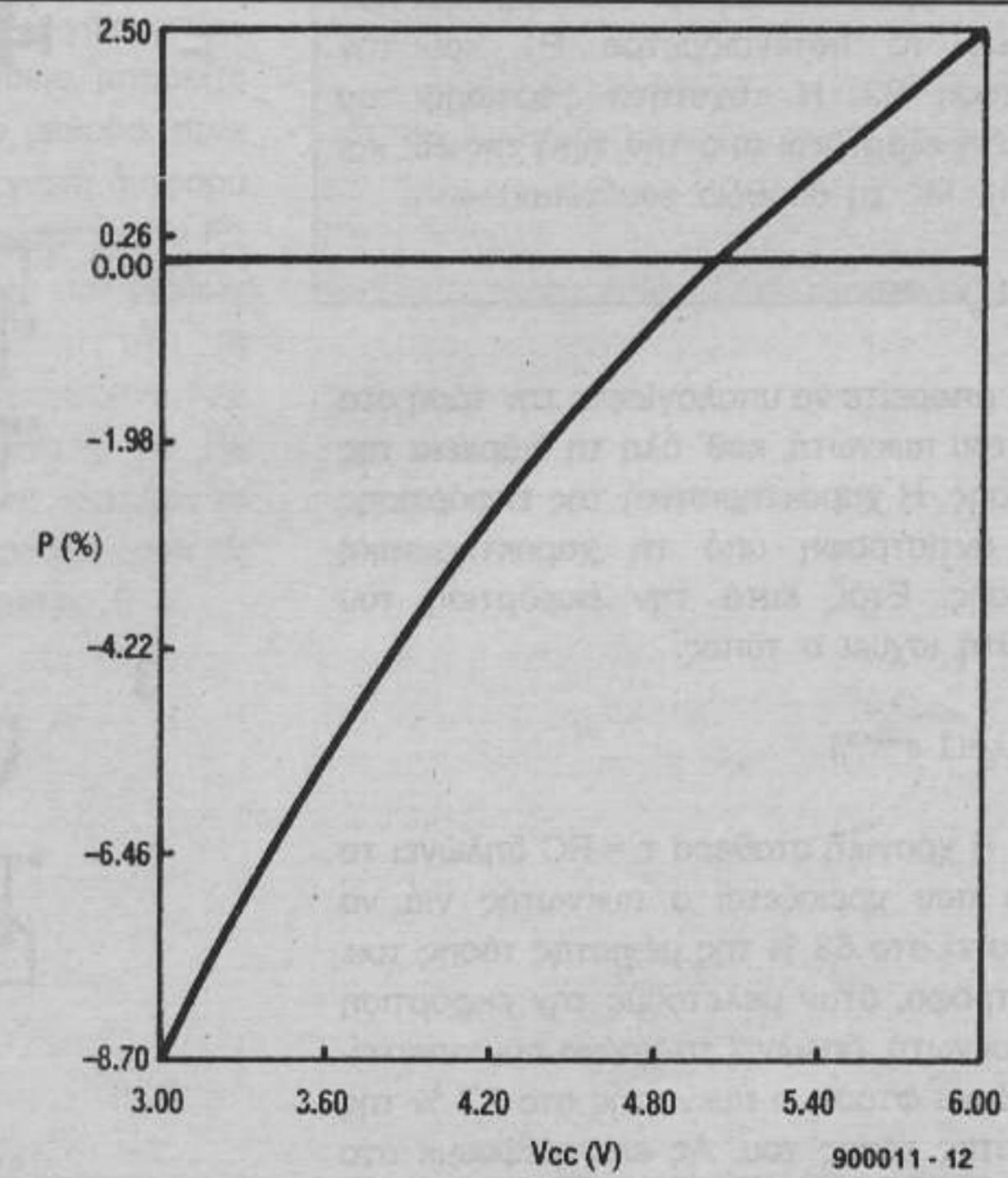

Σχήμα 2 : Συνάρτηση τής συχνότητας ταλαντώσεων από την τάση τροφοδοσίας

γιατη αρνητική τάση που εμφανίζεται στο κύκλωμα, δεν υπερβαίνει την τιμή 0-VD, πράγμα που παρατηρείται όταν η έξοδος του αναστροφέα 2 μετάγεται σε χαμηλή λογική στάθμη. Η τάση του σημείου B ανυψώνεται απ' αυτήν την τιμή μέχρι την τάση κατωφλίου Vst και μόνον όταν φθάσει την τιμή κατωφλίου, η λογική στάθμη της εξόδου του αναστροφέα 1 γίνεται πάλι χαμηλή.

Η σταθερά χρόνου $\tau = RC$, καθορίζει τις περιόδους φόρτισης και εκφόρτισης του πυκνωτή χρονισμού.

$$\tau_1 = RC \ln [Vst / (Vcc + VD)] \quad (1)$$

$$\tau_2 = RC \ln [(Vcc - Vst) / (Vcc + VD)] \quad (2)$$

$$f = 1 / (\tau_1 + \tau_2) \quad (3)$$

Οι τιμές του τ είναι σε δευτερόλεπτα ενώ η τιμή της συχνότητας λειτουργίας του ταλαντωτή (f) είναι σε Hertz.

Εξωτερικές επιδράσεις

Για τις πύλες της οικογένειας 74HC/HCU οι κατασκευαστές υποστηρίζουν ότι η τυπική τιμή της Vst είναι η μισή από την τάση τροφοδοσίας Vcc. Εφόσον $VD = 0.7$ V, ένας γρήγορος

υπολογισμός αποδεικνύει ότι το σφάλμα συχνότητος που παρατηρείται ως πρός τούς πιο πάνω υπολογισμούς, μεταβάλλεται από +9% μέχρι -2.5% όταν η τάση τροφοδοσίας (τυπική τιμή 5V) μεταβάλλεται αντίστοιχα από 3V έως 6V. Η άνιση απόκλιση του σφάλματος για τίς μικρές και μεγάλες τιμές τής τάσης τροφοδοσίας, οφείλεται προφανώς στη σταθερότητα τής πτώσης τάσης ορθής πόλωσης τής διόδου, ανεξάρτητα από την τιμή της τάσης τροφοδοσίας. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον καθορισμό του χρόνου τ_1 , διότι εισάγει ένα σταθερό όρο στον παρονομαστή τού τύπου (1) ενώ αντίστοιχα ο αριθμητής (Vst) είναι απλώς ένα καθορισμένο ποσοστό της τάσης τροφοδοσίας. Η συμπεριφορά της συχνότητας σε συνάρτηση με την τάση τροφοδοσίας φαίνεται στο σχήμα 2.

Παρά τον ισχυρισμό των κατασκευαστών ότι η τυπική τιμή της τάσης κατωφλίου είναι 0,5 Vcc, η πράξη αποδεικνύει ότι η τιμή αυτή βρίσκεται κάπου μεταξύ 0,3 και 0,7 στην περίπτωση της οικογένειας HC και μεταξύ 0,2 και 0,8 για την οικογένεια HCU. αυτό σημαίνει ότι το ανα-

μενόμενο σφάλμα συχνότητας ενός ταλαντωτή με πύλες HC, δεν αναμένεται μεγαλύτερο από 9,5% ενώς άν χρησιμοποιηθούν πύλες HCU μπορεί να φθάσει και το 21,5%.

Η εξάρτηση τής συχνότητας ταλαντωσης από την τάση κατωφλίου, παρίσταται στο σχήμα 3. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε απόκλιση τής τάσης κατωφλίου από την ονομαστική της τιμή, πάντοτε έχει σάν αποτέλεσμα την ελάττωση της συχνότητας. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 4, από την ίδια απόκλιση επηρρεάζεται και ο λόγος διάρκειας παλμών. Μόνο στην ιδανική περίπτωση, όπου η τιμή τάσης κατωφλίου είναι το μισό της τάσης τροφοδοσίας, ο λόγος διάρκειας παλμών είναι 50%.

Στη μέχρι τώρα ανάλυση δεν έγινε αναφορά στίς πύλες τής οικογένειας HCT, διότι η οικογένεια αυτή εμφανίζει περισσότερο ακριβή χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τίς άλλες δύο οικογένειες. Επιπλέον, τα κυκλώματα HCT μπορούν να τροφοδοτηθούν μόνον από τάσεις τροφοδοσίας μεταξύ 4,5 V και 5,5 V πράγμα που δεν επιτρέπει μεγά-

λες μεταβολές και στίς τάσεις κατωφλίου. Όλα τα πιό πάνω, έχουν σάν αποτέλεσμα οι ταλαντωτές που χρησιμοποιούν πύλες HCT να εμφανίζουν σφάλμα συχνότητος +/- 0,8% ή λιγότερο, ενώ ο λόγος διάρκειας παλμών παραμένει εξαιρετικά σταθερός στην τιμή 75% περίπου. Η ασύμμετρη συμπεριφορά εδώ οφείλεται στο γεγονός ότι η τάση κατωφλίου δεν είναι πλέον ισορροπημένη στο μισό τής τάσης τροφοδοσίας αλλά σε κάποιο άλλο ποσοστό. Επίσης οι αποκλίσεις του κατωφλίου από την τυπική τιμή, όταν η τάση τροφοδοσίας είναι 5 V, θρέθηκε ότι είναι υπεύθυνες για σφάλματα συχνότητας όχι μεγαλύτερα από 16%.


Βελτίωση τής σταθερότητας

Προσθέτοντας στο αρχικό κύκλωμα μιά αντίσταση Rs στην είσοδο τής πύλης 1, όπως φαίνεται στο σχήμα 5, παρατηρείται σημαντική βελτίωση της σταθερότητας. Η πρόσθετη αυτή αντίσταση, αυξάνει την περίοδο εκφόρτισης του πυκνωτή χρονισμού, και ελαττώνει την επίδρα-

3

$$K \times Vcc = Vst$$


$$Vcc = 5V$$

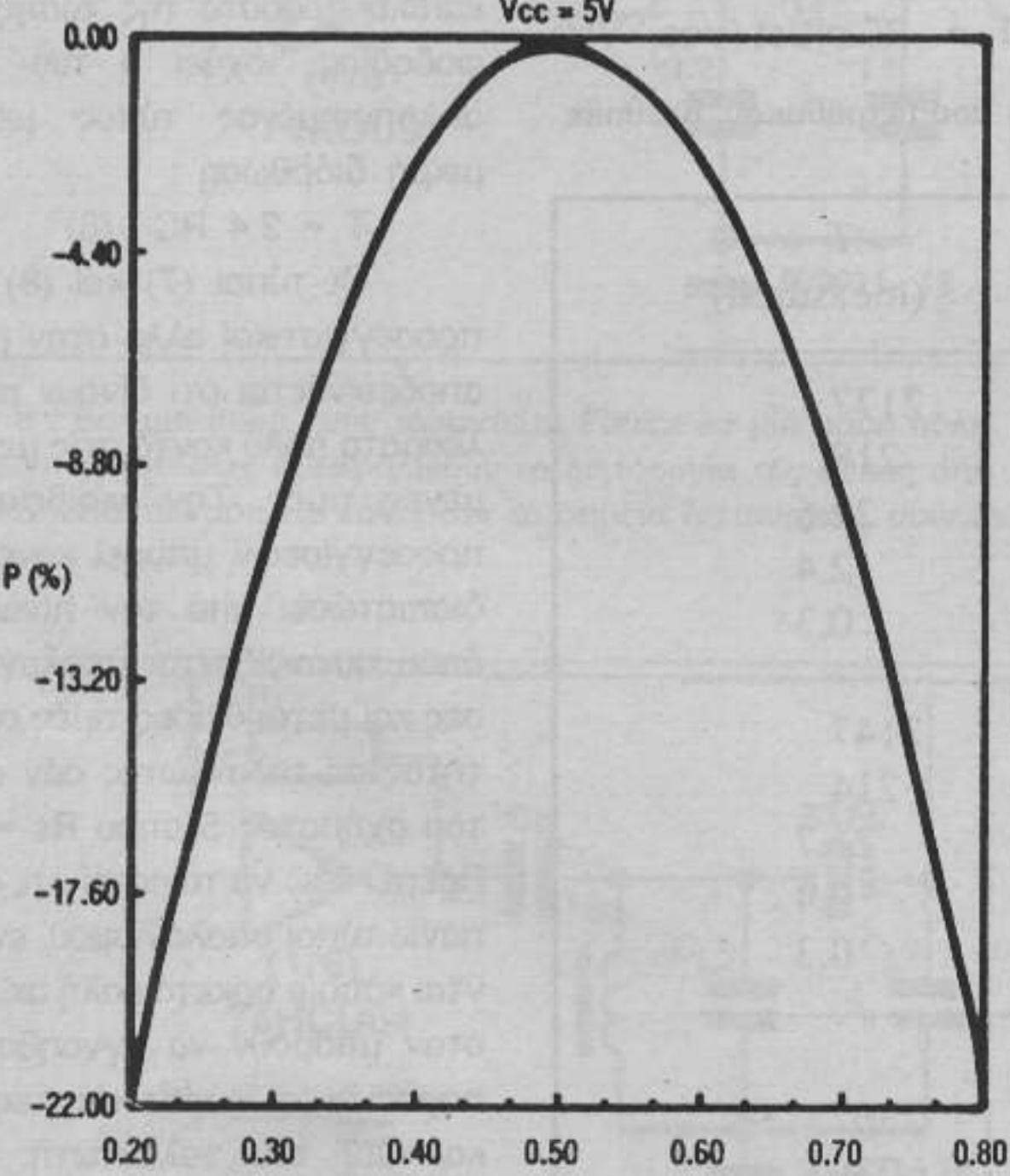

4


$$K \times Vcc = Vst$$

$$Vcc = 5V$$

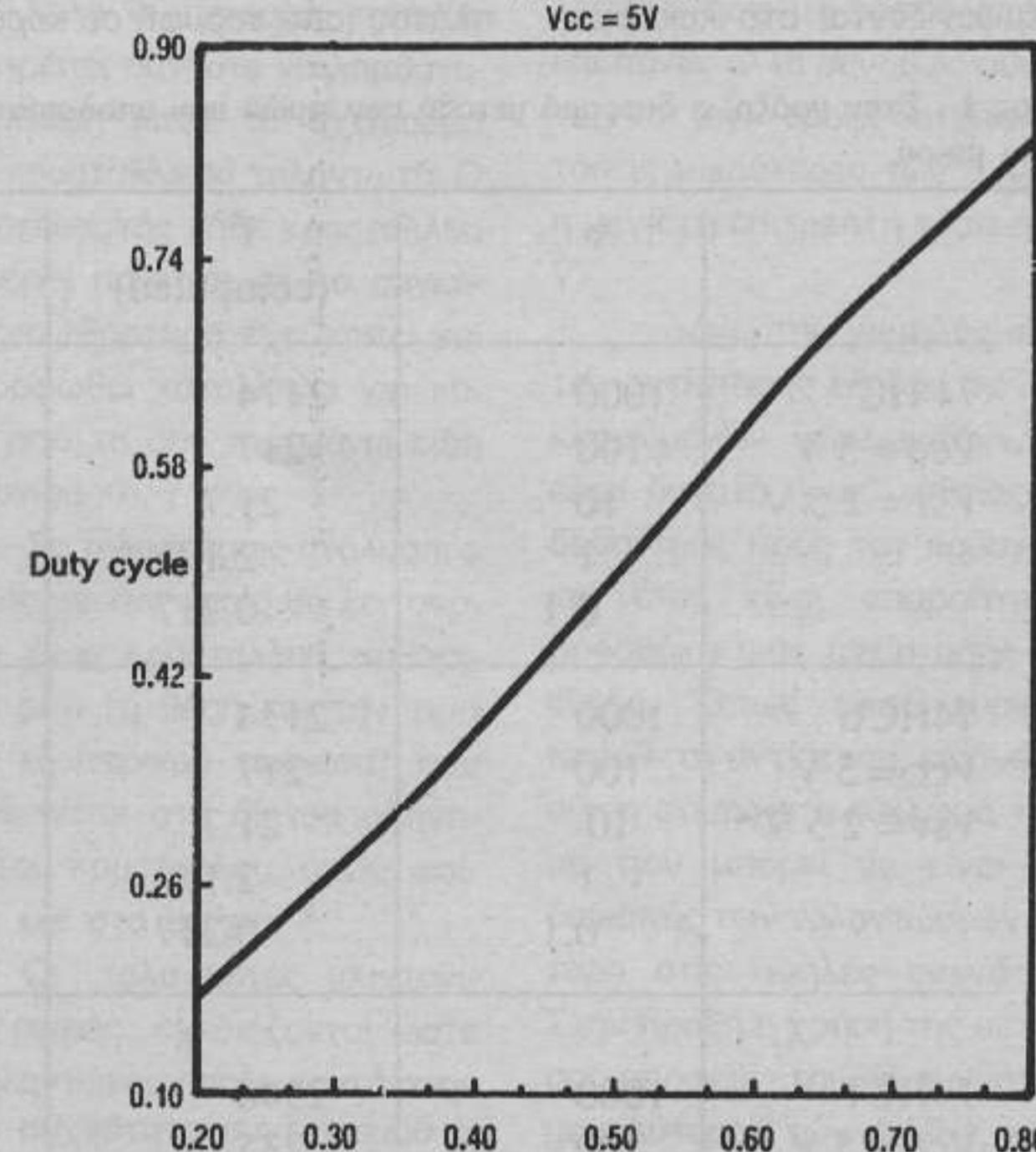

Σχήμα 3 : Επηρρεασμός τής συχνότητας ταλαντώσεων από μεταβολές τής τάσεως κατωφλίου

Σχήμα 4 : Οι ταλαντωτές RC που χρησιμοποιούν πύλες τής οικογένειας HC ή HCU παρουσιάζουν ισχυρή εξάρτηση του λόγου διάρκειας παλμών από την τιμή τής τάσης κατωφλίου.

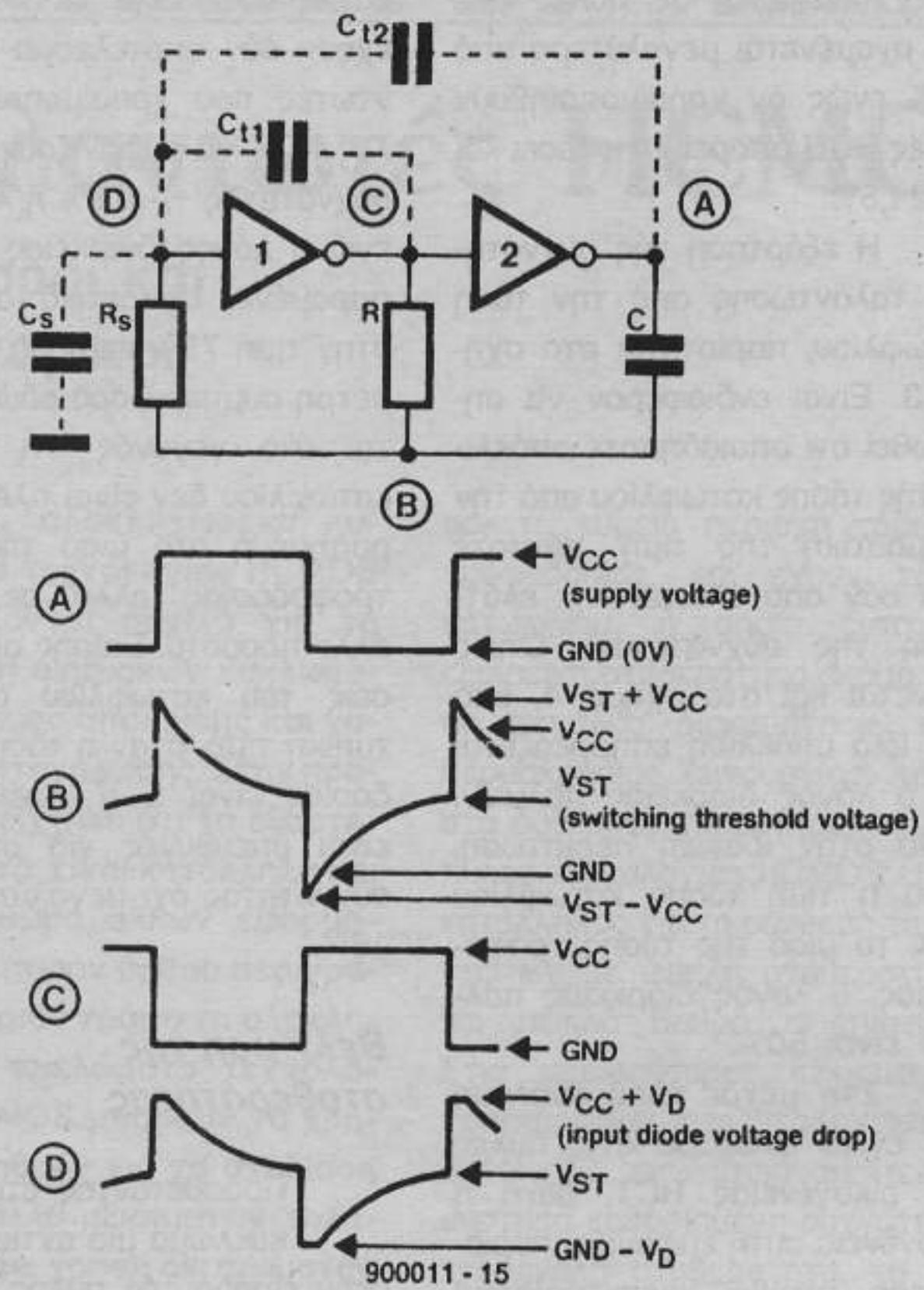

Σχήμα 5 : Η προσθήκη μιάς αντίστασης βελτιώνει τη σταθερότητα του ταλαντωτή.

ση τής τάσεως ορθής πόλωσης της διόδου προστασίας, στη λειτουργία του κυκλώματος. Άν η τιμής τής R_s επιλεγεί αρκετά μεγάλη, τότε οι κυματομορφές που εμφανίζονται στο κύκλωμα,

μοιάζουν πολύ μ' αυτές του σχήματος 5. Πρέπει να σημειωθεί ότι η τάση του σημείου B παρουσιάζει μιά διακύμανση γύρω από την τάση κατωφλίου, η οποία έχει πλάτος (από κορυφή σε κορυφή)

διπλάσιο από την τάση τροφοδοσίας V_{CC} . Άν λοιπόν η τιμής τής αντίστασης R_s είναι πολύ χαμηλή, αυτό μπορεί να έχει σάν αποτέλεσμα τον ψαλιδισμό των αιχμών τάσης, ενώ αντίθετα μιά πολύ μεγάλη τιμή τής R_s θα είχε σάν αποτέλεσμα την εμφάνιση παρασιτικών ταλαντώσεων, σε συνδυασμό με την παρασιτική χωρητικότητα C_{t1} . Με μία προσεκτικά επιλεγμένη τιμή γιά την αντίσταση R_s , τα σφάλματα συχνότητας και λόγου διάρκειας παλμών, ελαττώνονται κατά 30% περίπου ανεξάρτητα από την οικογένεια πυλών (HC, HCT ή HCU) στην οποία εφαρμόζεται η τροποποίηση.


Γιά τούς τύπους ταλαντώσεων που προαναφέρθηκαν, έχει παρατηρηθεί ότι η πιό κατάλληλη οικογένεια γιά χρήση είναι η 74HCU γιατί δεν περιλαμβάνει απομονωτές εξόδου στίς πύλες που διαθέτει.

Γενικά, η βέλτιστη τιμή της αντίστασης R_s , φαίνεται να είναι περίπου διπλάσια από την αντίσταση χρονισμού (R). Με αυτή την τιμή, οι σταθερές χρόνου είναι :

$$\tau_1 = -RC\ln[V_{st}/(V_{CC} + V_{st})] \quad (4)$$

$$\tau_2 = -RC\ln[(V_{CC} - V_{st})/(2V_{CC} - V_{st})] \quad (5)$$

$$T = -RC\ln[V_{st}(V_{CC} - V_{st})]$$

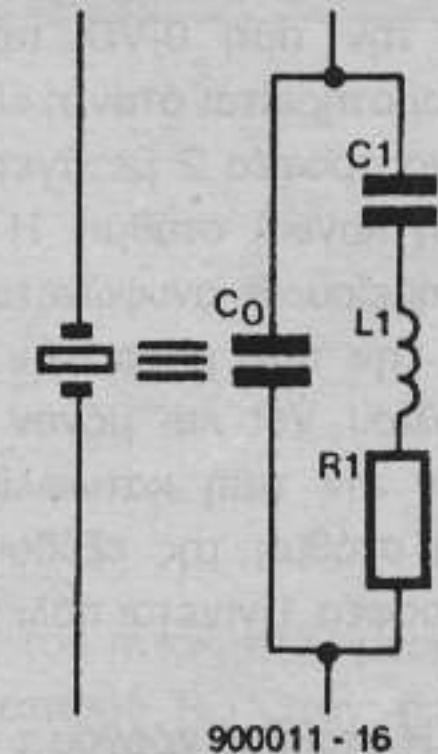

Σχήμα 6 : Ηλεκτρικό ισοδύναμο ενός κρυστάλλου

$$/ (V_{CC} + V_{st}) (2V_{CC} - V_{st})] \\ (6)$$

όπου T είναι η περίοδος της ταλαντώσεως. Από τον τελευταίο τύπο φαίνεται ότι η τάση ορθής πόλωσης τής διόδου δεν επηρεάζει πλέον τη συχνότητα. Άν για τη σύνθεση του ταλαντωτή χρησιμοποιηθούν ολοκληρωμένα κυκλώματα των οικογενειών 74HC ή 74HCU, όπου η τάση κατωφλίου είναι περίπου $V_{st} = 0.5 V_{CC}$, τότε ο τύπος της περιόδου απολοποιείται σε


$$T = 2.2 RC \quad (7)$$

Αντίστοιχα, στα ολοκληρωμένα κυκλώματα τής οικογενείας HCT επειδή η τάση κατωφλίου είναι σταθερή και όχι κάποιο ποσοστό της τάσης τροφοδοδίας, ισχύει ο πιό πάνω απλοποιημένος τύπος με μία μικρή διόρθωση :

$$T = 2.4 RC \quad (8)$$

Οι τύποι (7) και (8) είναι προσεγγιστικοί αλλά στην πράξη αποδεικνύεται ότι δίνουν αποτέλεσμα πολύ κοντά στίς μετρούμενες τιμές. Την ακρίβεια των προσεγγίσεων μπορεί κανείς να διαπιστώσει από τον πίνακα 1, όπου συνοψίζονται υπολογισθείσες και μετρηθείσες τιμές συχνότητας σε ταλαντωτές σάν αυτόν του σχήματος 5 όπου $R_s = 2 R$. Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι, οι πιό πάνω τύποι υπολογισμού, εγγυώνται κάποια αρκετά καλή ακρίβεια όταν μπορούν να αγνοηθούν οι παρασιτικές χωρητικότητες C_{t1} και C_{t2} του ταλαντωτή. Αυτό γίνεται μόνον όταν η τιμή του πυκνωτή χρονισμού είναι μεγαλύτερη από 10 nF. Για χαμηλότερες τιμές του πυκνωτή C , η συχνότη-

	τ	T (computed)	$T=2.2\tau$	T (measured)
74 HC $V_{CC} = 5 V$ $V_{st} = 2.5 V$	1000	2174	2200	2177
	100	217	220	218
	10	21.7	22	22.6
	1	2.17	2.2	2.4
	0.1	0.217	0.22	0.3
74HCU $V_{CC} = 5 V$ $V_{st} = 2.5 V$	1000	2174	2200	2147
	100	217	220	214
	10	21.7	22	21.7
	1	2.17	2.2	2.4
	0.1	0.217	0.22	0.3
74HCT $V_{CC} = 5 V$ $V_{st} = 1.415 V$	1000	2348	$T=2.4\tau$	
	100	235	2400	2362
	10	23.5	240	236
	1	2.35	24	24.4
	0.1	0.235	0.24	0.3

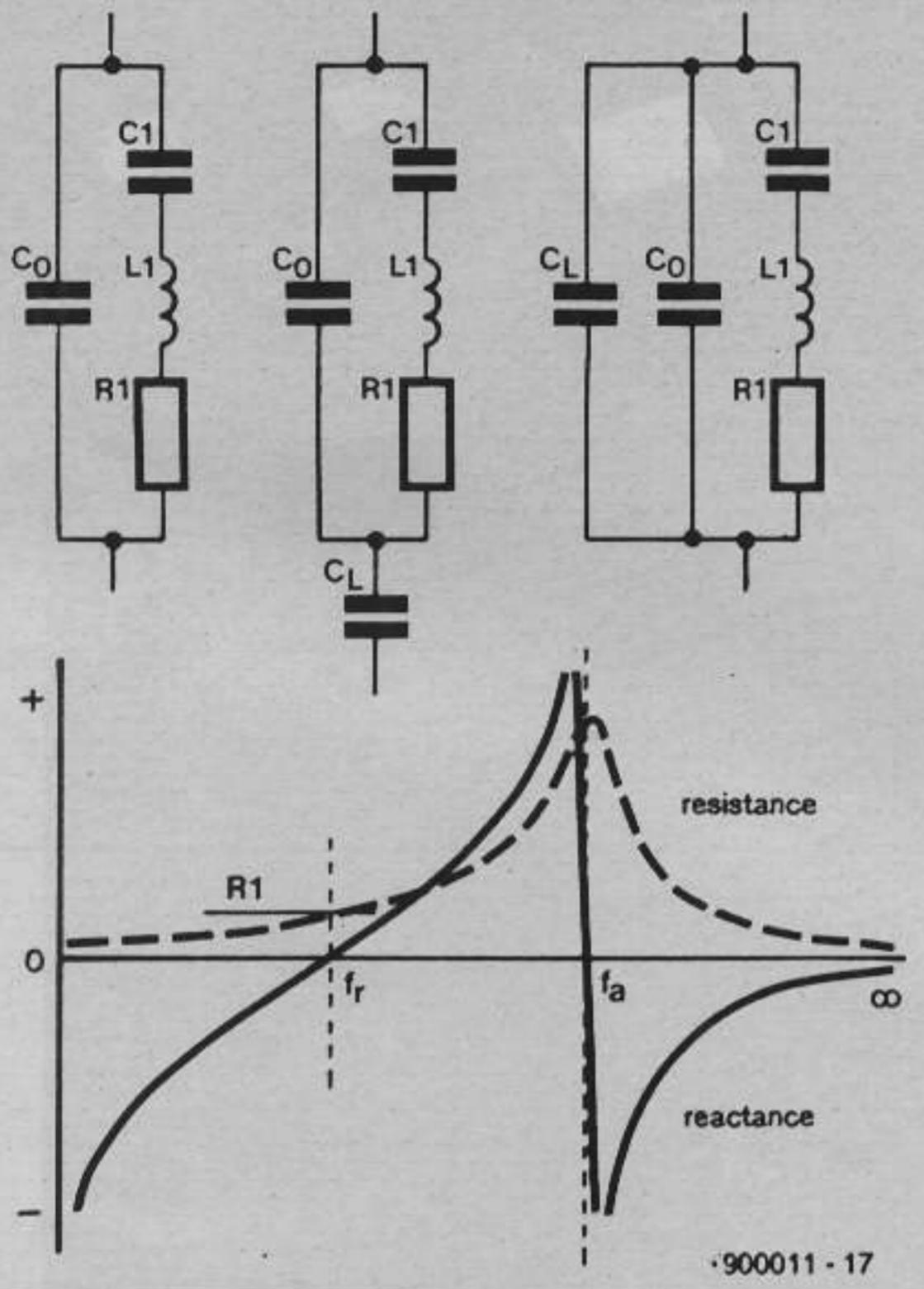

Σχήμα 7 : Ανάλογα με τον τρόπο που φορτίζεται ένας κρύσταλλος μπορεί να μεταποδίσει από τον παράλληλο στον εν σειρά συντονισμό. Αριστερά το πλεκτρικό ισοδύναμο ενός κρυστάλλου. Στο κέντρο το ισοδύναμο κύκλωμα της λειτουργίας συντονισμού σειράς και δεξιά το αντίστοιχο κύκλωμα παράλληλου συντονισμού.

τα ταλάντωσης θα είναι πάντοτε μικρότερη από την υπολογιζόμενη, ενώ γιά τιμές μικρότερες από 100 pF η λειτουργία του ταλαντωτή καθίσταται προβληματική. Η τιμή της αντίστασης χρονισμού μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 1 KΩ και 1 MΩ.

Κρυσταλλικοί ταλαντωτές.

Αν γιά κάποια εφαρμογή απαιτείται η χρήση εξαιρετικά σταθερού ταλαντωτή, τότε αυτός πρέπει να ελέγχεται από κρύσταλλο παρά από δίκτυο RC. Επιπλέον, ένας κρύσταλλος είναι πιο κατάλληλος από ένα δίκτυο RC γιά τη ταλάντωση σε υψηλές συχνότητες, και άν χρησιμοποιείται γι' αυτό το λόγο ένα κύκλωμα με ολοκληρωμένα κυκλώματα τεχνολογίας HCMOS η ισχύς που απαιτείται γιά τη δημιουργία ταλαντώσεων είναι ελάχιστη. Το γεγονός αυτό εξηγεί την ευρεία διάδοση των κρυσταλλικών ταλαντωτών με τεχνολογία HCMOS.

Το ηλεκτρικό ισοδύναμο ενός κρυστάλλου, όπως φαίνεται στο σχήμα 6, αποτελείται από μία αυτεπαγωγή, μία αντίσταση και δύο χωρητικότητες. Το κύκλωμα αυτό διαθέτει δύο συχνότητες συντονισμού, μία που προκύπτει από τον εν σειρά και μία από τον παράλληλο συντονισμό, πράγμα που πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό ενός κρυσταλλικού ταλαντωτή. Ο κατασκευαστής κάθε κρυστάλλου αναφέρει πάντοτε άν το συγκεκριμένο εξάρτημα έχει κοπεί και διαμορφωθεί κατάλληλα γιά κάποιο από τα δύο πιο πάνω είδη συντονισμού.

Σε τελική όμως ανάλυση, ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσει ένας κρύσταλλος, καθορίζεται από τη θέση και την τιμή ενός εξωτερικού πυκνωτή που τοποθετείται στο δίκτυο οδήγησης του κρυστάλλου, όπως φαίνεται και στο σχήμα 7.

Οι ταλαντωτές συντονισμού σειράς, σχεδιάζονται ώστε να ταλαντώνουν πολύ κοντά στην κύρια συχνότητα συντονισμού f_r ενός κρυστάλλου, ενώ οι ταλαντωτές παράλληλου συντονισμού λειτουργούν σε μιά συχνότητα η οποία εξαρτάται από τον πυκνω-


τή που τοποθετείται παράλληλα στον κρύσταλλο, καί η τιμή της οποίας βρίσκεται κάπου μεταξύ της κύριας συχνότητας συντονισμού f_r και της λεγόμενης "συχνότητας αντισυντονισμού" f_a . Αυτός είναι καί ο λόγος για τον οποίο σε μερικά κυκλώματα, ένα μέρος τής παράλληλης χωρητικότητας αποτελείται από ένα μεταβλητό πυκνωτή.

Ο ταλαντωτής Pierce που φαίνεται στο σχήμα 8, χρησιμοποιεί ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα 74HCU04 (χωρίς απομονωτή εξόδου, εφόσον τυχόν απομόνωση της εξόδου θα δημιουργούσε προβλήματα συντήρησης των ταλαντώσεων). Υπό άλλη οπτική γωνία, το ίδιο κύκλωμα μπορεί ν' αντιμετωπιστεί σάν ταλαντωτής Colpitts στον οποίο, το πηνίο έχει αντικατασταθεί από τον κρύσταλλο, αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτός ο τύπος ταλαντωτή, απαιτεί ελάχιστη ισχύ για τη λειτουργία του καί προσφέρει ικανοποιητική συμπίεση των ανωτέρων αρμονικών, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό αφού, αρκετοί κρυσταλλικοί ταλαντωτές παρουσιάζουν "αρμονική αστάθεια" δηλαδή τάση ή να μεταπηδούν σε συχνότητες ταλάντωσης πολλαπλασίες της θεμελιώδους.


Το κύκλωμα μπορεί να λειτουργήσει με τάσεις από 2 V και πάνω, αλλά συνήθως συνιστάται να μήν τροφοδοτείται από τάσεις μικρότερες των 3 V, ενώ η μέγιστη επιτρεπτή τάση είναι 6 V.

Λόγω τής χαμηλής σύνθετης αντίστασης εξόδου των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, δεν είναι δυνατή η απ' ευθείας σύνδεση τους πρός τον κρύσταλλο, καί έτοι, είναι απαραίτητη η προσθήκη μιάς αντίστασης στην έξοδο. Όπως είναι φυσικό η πρόσθετη αντίσταση, εισάγει ολισθιση φάσης στο κύκλωμα, πράγμα που μπορεί να είναι αιτία διακοπής των ταλαντώσεων ιδιαίτερα στίς υψηλές συχνότητες.

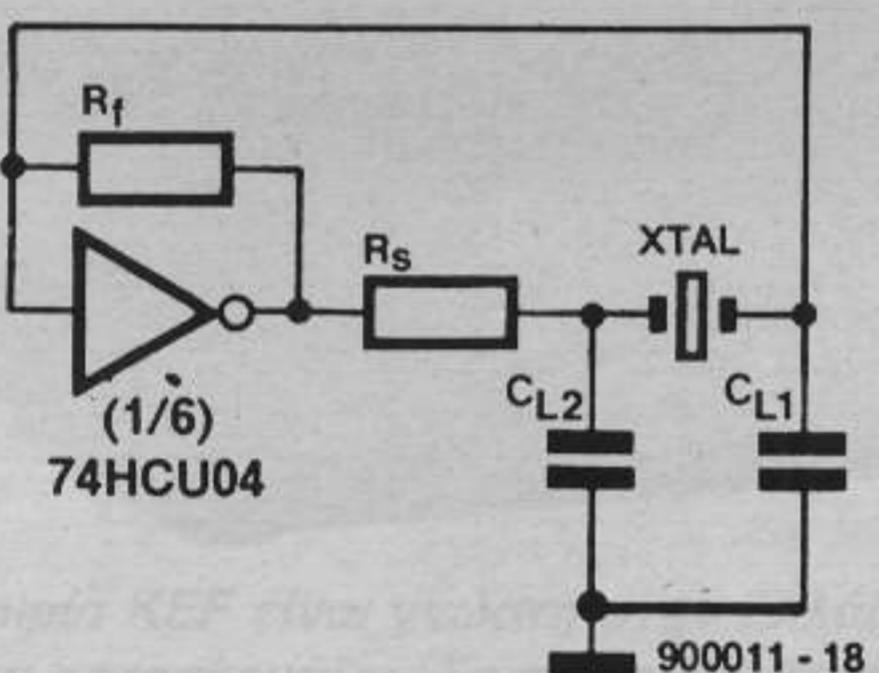Στην πράξη η χρήση τής αντίστασης αποφεύγεται γιά συχνότητες μεγαλύτερες τών 4 MHz, καί τη θέση της καταλαμβάνει ένας πυκνωτής, η τιμή του οποίου, γιά τούς περισσότερους κρυστάλλους είναι περίπου 30 pF. Στο κύκλω-



Σχήμα 8 : Βασική δομή ενός ταλαντωτή Pierce σε μία μόνο πύλη. Δύο επί πλέον αντιστάσεις εξασφαλίζουν τη λειτουργία της πύλης σάν ενισχυτή. Η αντίσταση R_f καθορίζει το σημείο λειτουργίας συνεχούς ρεύματος.

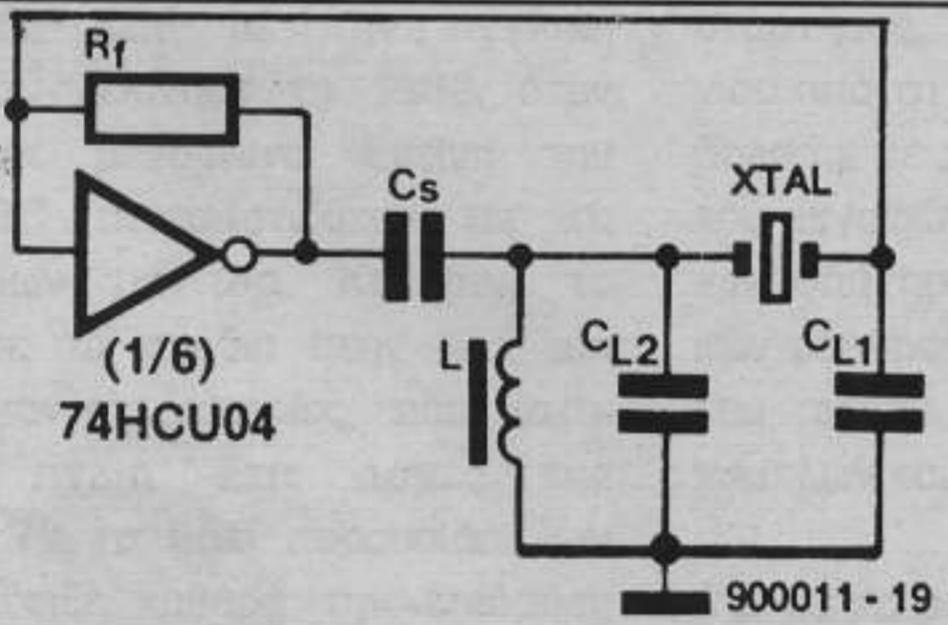

Σχήμα 9 : Η μικρή αυτή μετατροπή εξασφαλίζει την ικανοποιητική λειτουργία του ταλαντωτή με κρυστάλλους ανωτέρων αρμονικών.

μα τού σχήματος 8 οι πυκνωτές CL1 και CL2 βρίσκονται σε σειρά και έτοι ο πυκνωτής απομόνωσης Cs πρέπει να έχει κάπως μεγαλύτερη τιμή χωρητικότητας, δηλαδή περίπου 56 pF.

Γιά τη βέλτιση λειτουργία του ταλαντωτή Pierce, πρέπει η σύνθετη αντίσταση εξόδου του, να είναι ίση με τη σύνθετη αντίσταση του δικτύου που καθορίζει τη συχνότητα. Η τελευταία αυτή σύνθετη αντίσταση είναι :

$$Z_1 = X_{CL}^2 / R_r \quad (9)$$

όπου X_{CL} είναι η σύνθετη αντίσταση του πυκνωτή CL2 ενώ R_r είναι η αντίσταση του κρυστάλλου στην κατάσταση συντονισμού, και συνήθως έχει τιμή 75 Ω.

Σύφμωνα με τη θεωρία, η βέλτιση τιμή τής Rs γιά ένα ταλαντωτή 4 MHz είναι 5900 Ω ενώ η σύνθετη αντίσταση εξόδου μιάς πύλης HCMOS είναι μόλις 40 Ω. Θά έπρεπε λοιπόν να επιλεγεί αντίσταση διόρθωσης 5600 Ω η οποία αναμφισθήτητα θα προκαλούσε πολύ μεγάλη ολίσθηση φάσης. Προτείνεται επομένως μά πιό συμβιβαστική τιμή αντίστασης $Rs = 2200 \Omega$.

Η αντίσταση Rf καθορίζει το σημείο λειτουργίας συνεχούς ρεύματος τής πύλης, η οποία πλέον αντιμετωπίζεται σάν αναστρέφων ενισχυτής με υψηλό κέρδος. Η τιμή τής Rf δέν είναι κρίσιμη. Στην πράξη οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 1 MΩ και 10 MΩ θα λειτουργήσει το ίδιο καλά.

Καθυστέρηση διάδοσης

Κάθε πύλη σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, παρουσιάζει μιά συγκεκριμένη καθυστέρηση διάδοσης t_p , η οποία ακόμη και στίς πολύ γρήγορες πύλες τής οικογενείας HCUMOS ανέρχεται στά 14 ns και είναι υπεύθυνη γιά μια μικρή διαφορά φάσης Φ μεταξύ του σήματος εισόδου και του σήματος εξόδου, η οποία όμως δέν μπορεί να αγνοηθεί στίς υψηλές συχνότητες. Η διαφορά φάσης υπολογίζεται από τον τύπο :

$$\Phi = f_p \times 360 \quad (10)$$

Γιά συχνότητα ταλαντώσεων $f = 6 \text{ MHz}$ η καθυστέρηση διάδοσης εισάγει μια διαφορά

φάσης 30 περίπου, η οποία μαζί με την ολίσθιση που εισάγεται από την Rs είναι δυνατόν να αναστείλει την παραγωγή ταλαντώσεων. Άν στη θέση τής αντίστασης Rs χρησιμοποιηθεί πυκνωτής με τιμή ίση μ' αυτή του CL2 τότε η συνολική ολίσθιση φάσης, συγκρατείται σε μιά τιμή που επιτρέπει συντήρηση των ταλαντώσεων.

Τελικά

Οι κατασκευαστές κρυστάλλων, κόβουν και διαμορφώνουν κρυστάλλους υψηλών συχνοτήτων, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ταλαντώνουν σε κάποια αρμονική της βασικής τους συχνότητας. Γιά παράδειγμα, κρύσταλλοι οι οποίοι λειτουργούν στην περιοχή 10 - 75 MHz συνήθως ταλαντώνουν στην τρίτη αρμονική. Σε ακόμη μεγαλύτερες συχνότητες 50 - 125 MHz χρησιμοποιούνται κρύσταλλοι πέμπτης αρμονικής.

Γιά να χρησιμοποιηθούν με το σωστό τρόπο παρόμοιοι κρύσταλλοι, είναι απαραίτητη μια μικρή τροποποίηση στο κύκλωμα όπως φαίνεται στο σχημ.9. Η τροποποίηση αυτή εξασφαλίζει ικανοποιητική συμπίεση τής θεμελιώδους συχνότητος με δύο τρόπους : Πρώτον, ο πυκνωτής Cs έχει χωρητικότητα περίπου ίση με αυτή του CL και έτοι παρουσιάζει υψηλότερη αντίσταση στη θεμελιώδη συχνότητα παρά στην τρίτη αρμονική. Δεύτερον, η παραγωγή τής τρίτης αρμονικής υποβοηθείται από το κύκλωμα Cs - L το οποίο συντονίζει σε μιά συχνότητα ελαφρώς μικρότερη από την τρίτη αρμονική. Ο λεπτομερής συντονισμός του πηνίου ώστε να επιτευχθεί μέγιστο πλάτος ταλαντώσεων είναι δυνατόν να προκαλέσει μια μικρή μεταβολή στη συχνότητα του ταλαντωτή αλλά αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί με ρύθμιση του CL ο οποίος όπως προαναφέρθηκε αποτελείται συνήθως από ένα σταθερό και ένα μεταβλητό πυκνωτή.

