


VU meter με led


**Είσαστε καθισμένοι στην αναπαυτική πολυθρόνα του σαλονιού σας
και ακούτε τη μουσική που σας αρέσει.**

**Έχετε κλειστά τα φώτα και το μόνο, που φωτίζει το χώρο,
είναι μια σειρά από LED που αναβοσβήνουν στο ρυθμό της μουσικής.**

**Ένα δυνατό "μπάσο" και όλα τα LED ανάβουν. Μια απαλή μελωδία και τα LED
τρεμοσβήνουν. Το αποτέλεσμα είναι αρκετά εντυπωσιακό και υποβλητικό. Εκτός
από τα αυτιά "χορταίνουν" και τα μάτια. Και όμως, δεν πρόκειται για ένα
φωτορυθμικό που θα σας μεταφέρει στην ατμόσφαιρα της παραλιακής ντισκοτέκ.**

**Πρόκειται για ένα χρήσιμο όργανο που έχει σα σκοπό να δείχνει τη στάθμη της
μουσικής ή, απλούστερα, να μας δείχνει αν ο ενισχυτής μας εργάζεται μέσα στα
όρια της περιοχής λειτουργίας του. Είναι το γνωστό VU-Meter, που όλοι -ή
σχεδόν όλοι- οι ενισχυτές έχουν τοποθετημένο στην πρόσοψή τους. Αν
ο δικός σας ενισχυτής δεν διαθέτει τότε ίσως ήρθε η ώρα
να κατασκευάσετε το VU Meter που
σας προτείνουμε!**

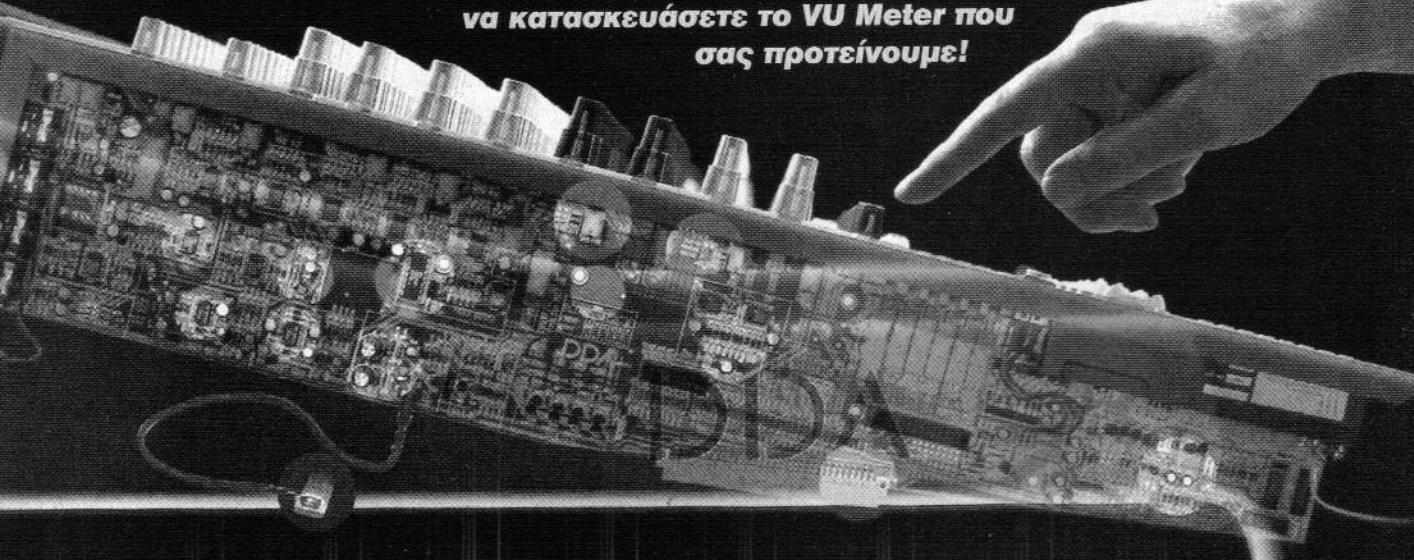

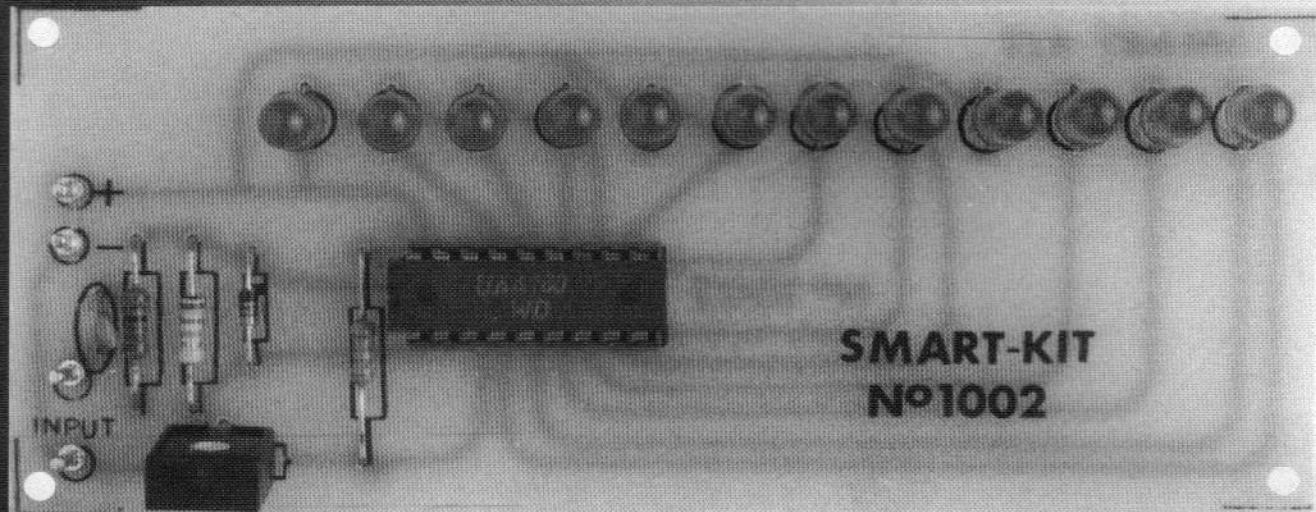

SMART-KIT N°1002


Tο VU-Meter είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για την οπτική απεικόνιση της ισχύος εξόδου ενός ενισχυτή. Το όνομα VU προέρχεται από τα αρχικά των πλέξεων Volume Units, που Ελληνικά αποδίδεται με τις πλέξεις μονάδες όγκου (ήχου ή φωνής). Με λίγα λόγια το VU-Meter μετράει τον δύκο της φωνής που αποδίδεται από την έξοδο μιας βαθμίδας εγγραφής ή αναπαραγωγής πάχου. Θα το βρείτε στις προσόψεις των κασετοφώνων, των προενισχυτών Ψυπλής Πιστότητας ή των ενισχυτών ισχύος που αποδίδουν δεκάδες Watt στα μεγάφωνα των πχείων σας. Μέχρι τώρα, για την κατασκευή τέτοιων βαθμίδων χρησιμοποιούσαμε όργανα κινητού πλαισίου υψηλής ευαισθησίας, σε συνδιασμό με τα κατάλληλα πλεκτρονικά κυκλώματα οδήγησης τους. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα και αυτό δέν ήταν άπλω από την αδράνεια που παρουσιάζαν στη μέτρηση του ήχου. Ήταν π.χ. ένα απότομο δυνατό μπάσο έκανε τους κώνους των πχείων σας να πετάγονται έξω από το μεταλλικό στελέχος τους, οι βελόνες των οργάνων αυτών, μη μπορώντας να το παρακολουθήσουν, αργούσαν να κινηθούν προς τη μέγιστη ένδειξη. Αν μάλιστα το μπάσο ήταν σύντομο, τότε, μόλις αποφάσιζαν να κινηθούν προς τα εκεί, μια χαμηλή μετωπίδια τις γύριζε πίσω. Η αιτία της ανεπαρκούς λειτουργίας ήταν τα μηχανικά μέρη που τα αποτελούσαν, τα οποία είναι γνωστό ότι πάντοτε διατηρούν τις επιφυλάξεις τους - και τις αδράνειες τους - στα πλεκτρικά "καλέσματα". Κάτω από αυτές τις δυσμενείς αυνθήκες, αντιλαμβάνεσθε ότι η τιμή της μετρούμενης ισχύος παρουσίαζε σφάλματα με αποτέλεσμα η ένδειξη να θεωρείται αναξίοιστη. Η απάντηση της "καθαρότατης" πλεκτρονικής τεχνολογίας δεν άργως να έρθει. Αντικαθιστώντας τη βελόνα, που πάντα έκανε τη δύσκολη όταν της πέργαμε

να κινηθεί, με μια σειρά από διόδους LED, που αναδοθήκαν με επιλεκτικά καταφέραμε να κατασκευάσουμε το ισοδύναμο του πλεκτρονικού VU-Meter. Όταν ανάβουν ένα ή δύο LED, η σταθμή του ήχου είναι μικρή. Όταν ανάβουν δέκα, ο ενισχυτής αγγίζει τα δρια της γραμμικής περιοχής, ενώ όταν ανάβουν και τα δώδεκα, τότε η παραμόρφωση είναι μεγάλη. Η κατασκευή, που σας παρουσιάζουμε παρακάτω, αποτελεί ένα πλήρες πλεκτρονικό όργανο μέτρησης VU, που πειτούργει αξιόπιστα και χωρίς σφάλματα σε οποιονδήποτε ενισχυτή και αν το συνδεσετε. Είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο, απλή και εντυπωσιακό, όργανο μέτρησης, αφού είναι σε θέση να μετρήσει την έξοδο του κάθε ενισχυτή. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι, με πολύ μικρό κόστος και παλιά λίγη προσπάθεια, δίνει άλλη διάσταση στον ενισχυτή που εσείς οι ίδιοι έχετε κατασκευάσει. Μη διστάζετε λοιπόν. Κατασκευάστε το και δώστε στον ενισχυτή σας την προστιθέμενη οξιά που του αξίζει...

Φωτογραφία της κατασκευής

Αναλύση κυκλώματος

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του τούτου, θεωρούμε απόλυτο να σας πούμε μια λόγια για τα μοναδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα που αποτελεί την καρδιά όλης της κατασκευής. Το UAA180, που κατασκευάζεται από την εταιρία Siemens, περιλαμβάνει ένα δικτύωμα από διαιρέτες, αντιστάσεις και transistor που οδηγούν τρεις μήτρες. Οι μήτρες αυτές περιέχουν ειδικές διατάξεις μεταγωγής του ρεύματος που τραβάει το ολοκληρωμένο κύκλωμα από την πηγή, όταν στην εισοδό του εφαρμόστε ένα ακουστικό σήμα. Στο ίδιο IC περιέχεται, επίσης, και η μονάδα οδό-

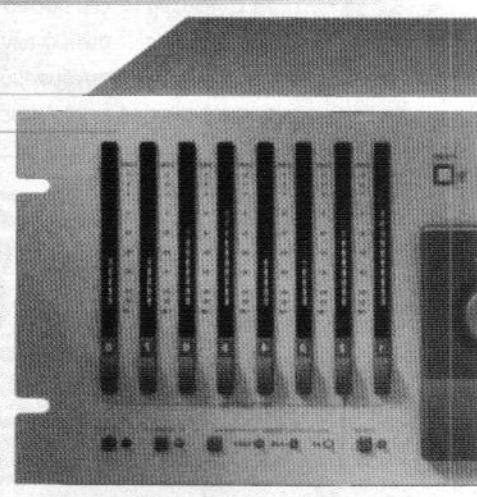

γησης των 12 LED, τα οποία είναι διατεταγμένα στην πρόσοψη του οργάνου με τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηματίζουν μια φωτεινή στήλη της οποίας το μήκος ποικίλει ανάλογα με τη στάθμη της μουσικής.

Αν επιχειρούσαμε να σχεδιάσουμε αυτήν την


κατασκευή, κωρίς να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ολοκληρωμένο κύκλωμα, θα είμασταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερα εξαρτήματα, κάνοντας έτοι το κύκλωμα εξαιρετικά πολύπλοκο. Η παρουσία, όμως, του UAA180 κάνει τη σχεδίαση του ηλε-

κτρονικού VU-Meter απλούστατη και προστή για

τον καθένα μας. Ας περάσουμε, όμως, στην περιγραφή του κυκλώματος. Το σήμα, που προέρχεται από την έξοδο του ενισχυτή (ή του μαγνητοφώνου) που χρησιμοποιούμε για να ακούμε τη μουσική μας, εφαρμόζεται στους ακροδέκτες SIGNAL (17) του IC1 και GND (16), μέσω του δικτυώματος C1, R1, R2 και D1. Στο εσωτερικό του IC, συνεχίζει την πορεία του οδηγούμενο στη βαθμίδα επεξεργασίας σήματος, όπου ενισχύεται και μορφοποιείται. Στη συνέχεια, το ενισχυμένο πια σήμα οδηγείται στη μήτρα μεταγωγής της

ροής του ρεύματος, που πειτουργεί σαν ένα είδος κατανεμητή ρεύματος. Από τη μήτρα αυτή, το σήμα οδηγείται στη βαθμίδα οδήγησης των LED, η οποία, όπως είπαμε και προηγουμένως, βρίσκεται μέσα στο chip. Ανάλογα με τη στάθμη του σήματος εισόδου, η μήτρα αποφασίζει για τον αριθμό των μονάδων οδήγησης των LED που θα ενεργοποιηθούν και κατά συνέπεια για τον αριθμό των LED που θα ανάψουν. Η αντίσταση R3, σε συνδυασμό με το τρίμερ P1, αποτελεί ένα ρυθμιζόμενο διαιρέτη, ο οποίος καθορίζει την ευαισθησία του

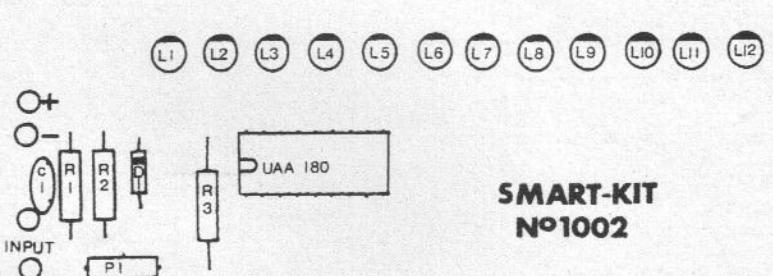Το τυπωμένο κύκλωμα της κατασκευής σε φυσικό μέγεθος



Η τοποθέτηση των υπικών

**SMART-KIT
Nº1002**


VU-Meter απομακρύνοντας τον κίνδυνο υπεροδήγησης, κάτι που θα είχε σα συνέπεια μια λιανθασμένη ένδειξη. Ο πυκνωτής C1 εξασφαλίζει τη διέλευση του ακουστικού σήματος και μόνο, αποκόπτοντας οποιαδήποτε συνεχή συνιστώσα, ενώ οι αντιστάσεις R1 και R2 περιορίζουν το πλάτος του σήματος εισόδου σε κάποια ασφαλή όρια. Η δίοδος D1 ανορθώνει το ακουστικό σήμα που επιβάλλεται στην είσοδο, εξασφαλίζοντας έτοι τη σωστή πειτουργία του ολοκληρωμένου.


Κατασκευή

Η συναρμολόγηση του kit είναι εξαιρετικά εύκολη και απλή, αν ακολουθήσετε σωστά ορισμένους βασικούς κανόνες. Προμηθευτέτε, κατ' αρχήν, ένα μικρό κολλητήρι 15 - 25 Watt και έναν μικρό κόφτη. Για να κολλήσετε ένα εξάρτημα τοποθετείστε τη μύτη του κολλητηρίου πάνω στον αγωγό που θέλετε να κολλήσετε με τέτοιο τρόπο, ώστε να εφάπτεται με την πλακέτα και αφήστε τη μύτη του κολλητηρίου να ζεστάνει τον αγωγό και την υποδούλη (pad) για 1...2 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια πλησιάστε στο σημείο που πρέπει να γίνει η κολλητήση το σύρμα της κόλλησης (καλλά), το οποίο αμέσως αρχίζει να λειώνει και να απιώνει γύρω από τον αγωγό ομοιόμορφα, σχηματίζοντας ένα κωνικό "βουναλάκι". Όταν δείτε το "βουναλάκι", μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το εξάρτημα έχει κολληθεί σωστά και ότι η κόλληση δεν είναι "ψυχρή". Ξεκινήστε, κολλώντας τις μεταλλικές ακίδες (pins) στα σημεία που προβλέπονται για την είσοδο του ακουστικού σήματος και την τροφοδοσία. Συνε-

χίστε με τις αντιστάσεις R1, R2, R3 και τον πυκνωτή C1. Τοποθετήστε, κατόπιν, τη βάση του ολοκληρωμένου IC1, προσέχοντας ώστε το χαρακτηριστικό σημάδι στο σώμα της να ταιριάζει με το τοπογραφικό σχέδιο της πλακέτας. Συνεχίστε με τη δίοδο D1, προσέχοντας πάλι ώστε η πολικότητά της να ταιριάζει με την πολικότητα που έχει ήδη σημειωθεί στην πλακέτα. Η πλουρίδα που είναι σημειωμένη στο σώμα

O SMART-KIT

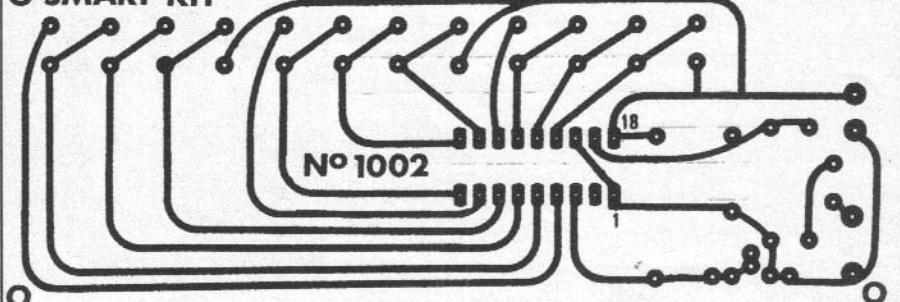

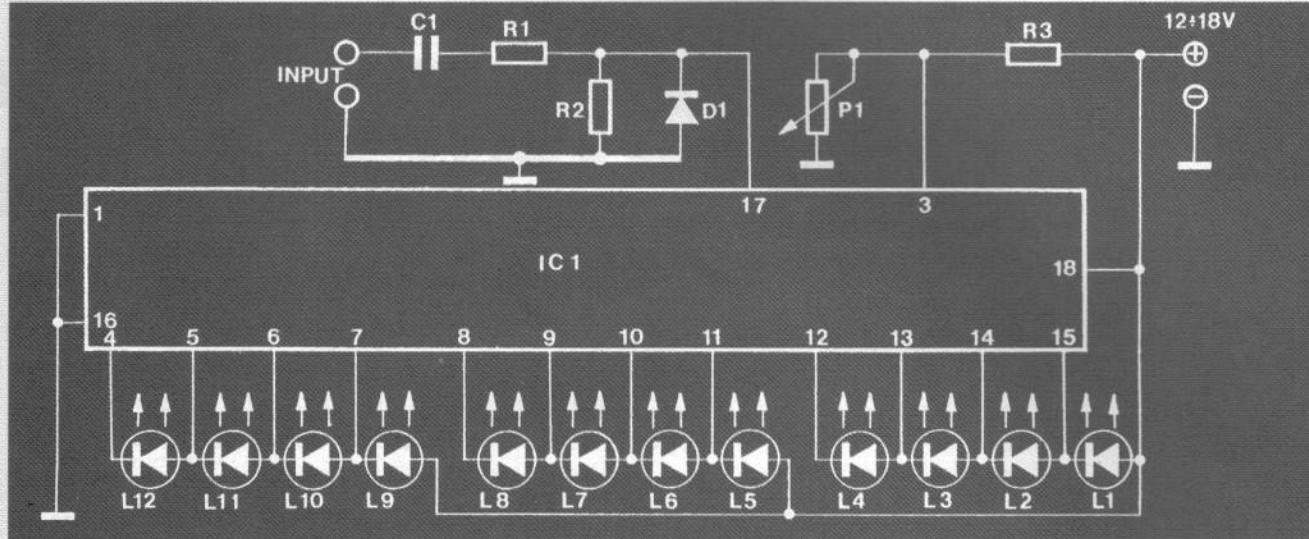

της δείχνει την κάθοδο και θα πρέπει να είναι στραμμένη προς τη μεριά των LED. Κολλήστε, κατόπιν, το τρίμερό P1 και τα 12 LED, προσέχοντας ιδιαίτερα την πολικότητά τους. Συμβουλεύεθείτε και εδώ το τοπογραφικό της πλακέτας. Οι κάθοδοι όπων των LED είναι στραμμένες προς το πάνω μέρος της πλακέτας. Επίσης φροντίστε, για λόγους καλαισθοσίας, όλα τα LED να τοποθετηθούν στην ίδια ευθεία και στο ίδιο ύψος. Αφού τελειώσετε με τις κολλήσεις των εξαρτημάτων, τοποθετήστε το ολοκληρωμένο κύκλωμα IC1, προσέχοντας το σημάδι στο σώμα του να ταιριάζει με το σημάδι της πλακέτας και το ανάλογο σημάδι της βάσης. Τέλος, καθαρίστε την πλακέτα με κάποιο σπρέι καθαρισμού, όπως το PCB Cleaner της εταιρίας Electrolube ή κάποιο άλλο παρόμοιο. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασετόν ή το καθαρό οινόπνευμα που συνήθως υπάρχει στο φαρμακείο του σπιτιού σας.

Ρύθμιση

Συνδέστε την έξοδο του ενισχυτή σας (το ένα κανάλι -δεξί ή αριστερό) με την είσοδο του VU-Meter. Πιο συγκεκριμένα, στον ακροδέκτη SIGNAL συνδέστε το σήμα του ενισχυτή, ενώ στον ακροδέκτη GND τη γείω-

ση της εξόδου του ενισχυτή. Τροφοδοτήστε το κύκλωμα με τάση (12 - 18 V) στα σημεία (+) και (-) και τοποθετείστε τον ενισχυτή σας σε μια μέση ισχύ εξόδου. Ρυθμίστε το τρίμερό P1 έτσι ώστε να ανάβουν τα μισά περίπου LED. Το VU-Meter είναι έτοιμο για χρήση. Αν δεν ανάψει κάποιο ή κάποια από τα LED ή αν, ρυθμίζοντας το P1, δε συμβεί αποθύτως τίποτα, διακόψτε αμέσως την τροφοδοσία του κυκλώματος και κάντε έναν προσεκτικό έλεγχο μηπώς δεν έχετε τοποθετήσει σωστά ένα ή περισσότερα εξαρτήματα. Βεβαιώθείτε επίσης ότι η τροφοδοσία έχει τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα, όπως επίσης και ότι το ολοκληρωμένο κύκλωμα είναι και αυτό σωστά τοποθετημένο. Τα εξαρτήματα του κυκλώματος είναι ήδη γεγονότα. Έτσι, δε θα αργήσετε να βρείτε το προβληματικό και να κάνετε το πλεκτρονικό σας VU-Meter να δουλέψει.

Το πλεκτρονικό διάγραμμα της κατασκευής και τα απαιτούμενα υλικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας: 12 - 18 V DC

Ρεύμα κατανάλωσης: 5 mA min - 40 mA max

Ενασθησία εισόδου: 1 - 100 W

Οπτική ένδειξη: 12 κόκκινα LED

Η τοποθέτηση των υλικών πάνω στο τυπωμένο

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

R1 = 22 KΩ 1/4 W (κόκκινο, κόκκινο, πορτοκαλί)

R2 = 27 KΩ 1/4 W (κόκκινο, μωβ, πορτοκαλί)

R3 = 33 KΩ 1/4 W (πορτοκαλί, πορτοκαλί, πορτ.)

C1 = 1 nF ή 0.001 µF ή 102 κεραμικός

D1 = 1N4148 δίοδος γενικής χρήσης

L1... L12 = LED κόκκινα

P1 = 10 KΩ τρίμερος

IC1 = UAA180

Διάφορα: Πλακέτα Smart Kit No 1002, pins, κόλληση, βάση 18 ακροδεκτών.

