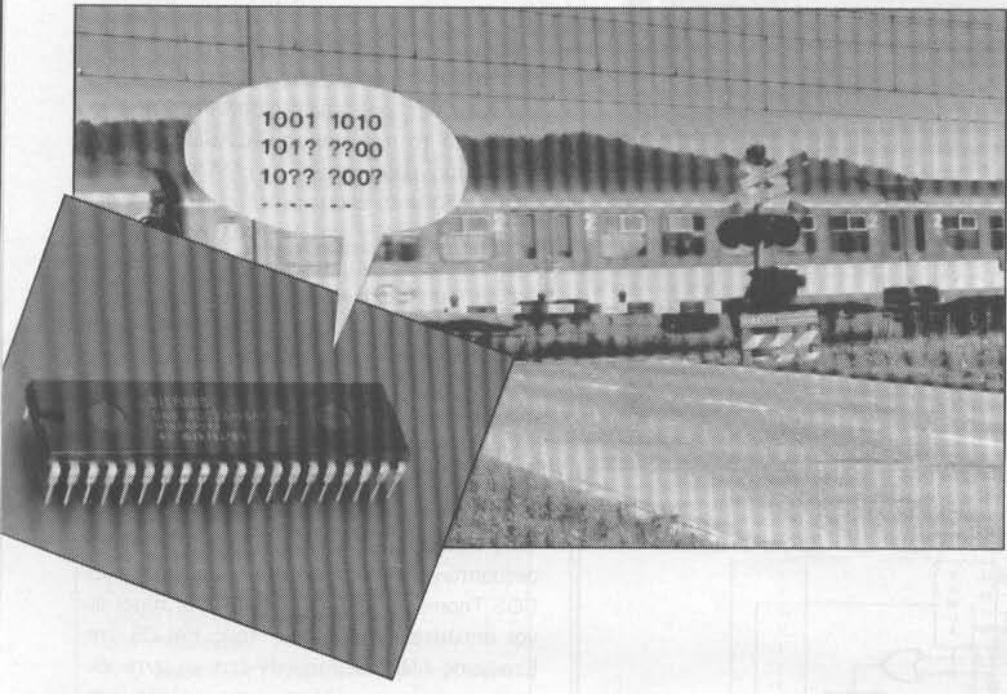


Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα



Οι κοινοτικές οδηγίες

Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (electromagnetic compatibility, EMC) είναι ένα θέμα που απασχολεί, όλο και συχνότερα, τη βιομηχανία ηλεκτρικών συσκευών. Στο παρακάτω άρθρο θα αναλύσουμε τη σημασία του όρου και θα σας προτείνουμε λύσεις για την κατασκευή ηλεκτρομαγνητικά συμβατών συσκευών.

Οταν μιά εταιρία διαθέτει ένα προϊόν στο εξωτερικό, πρέπει να εξασφαλίσει ότι το προϊόν εκπληρώνει τους κανονισμούς που ισχύουν στην ξένη χώρα. Το 1957 ουστάθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), με σκοπό την ελεύθερη διακίνηση αγαθών ανάμεσα στα κράτη - μέλη. Αυτό δεγκ σημαίνει, απλώς, κατάργηση των συνόρων και των λοιπών γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά θέσπιση κοινών κανονισμών, όσον αφορά την ασφάλεια των συσκευών, την προστασία του καταναλωτή, του περιβάλλοντος, κλπ. Οι οδηγίες της ΕΟΚ περιέχουν τις βασικές απαιτήσεις (Essential Requirements) που πρέπει να πληρούν οι συσκευές. Οι οδηγίες δεν αναφέρονται σε τεχνικές λεπτομέριες. Το ευρωπαϊκό συμβούλιο έχει εκδόσει οδηγίες γιά διά-

φορα αγαθά, όπως γιά τα παιχνίδια, τα εργαλεία, τα ιατρικά μοσχεύματα, τις πατάτες και φυσικά, γιά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (89/336/EEC). Γιά να γνωρίζει ο καταναλωτής, ότι το προϊόν πληρεί τις αυστηρές κοινοτικές προδιαγραφές, σχεδιάστηκε ένα ειδικό σήμα. Η μορφή του σήματος CE (Conformite' Européenne) φαίνεται στο σχήμα 1. Το σήμα CE δείχνει ότι το προϊόν πληρεί τις κοινοτικές οδηγίες, αλλά δεν εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του. Εται, μά καφετιέρα με το σήμα CE μπορεί να μην είναι ικανή να παρασκευάζει καφέ, αλλά πληρεί πλήρως τις κοινοτικές προδιαγραφές. Η καφετιέρα μ' αυτό το σήμα μπορεί να πουληθεί ελεύθερα σ' όλες τις χώρες - μέλη της ΕΟΚ.

Οδηγίες και προδιαγραφές EMC

Οι κοινοτικές οδηγίες δημιουργήθηκαν γιά να βοηθήσουν την προσπάθεια δημιουργίας μάς ανοιχτής ευρωπαϊκής αγοράς. Η κοινοτική οδηγία γιά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) αφορά όλες τις συσκευές που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά παράσιτα ή επηρεάζονται από αυτά. Από την 1 Ιανουαρίου 1996, οι κατασκευάστριες εταιρίες πρέπει να αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα τους συμφωνούν με την κοινοτική οδηγία, όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Από την ίδια ημερομηνία, όποιο προιόν δεν τηρεί τους απαιτούμενους όρους (γιά EMC και τα συναφή), θα απαγορεύεται να διατίθεται στις χώρες της ΕΟΚ. Οι εταιρίες μπορούν από σήμερα να επωφεληθούν από αυτήν την κατάσταση. Οταν το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές EMC, μπορεί να διατεθεί σε όλες τις χώρες της ΕΟΚ, αδιαφορώντας γιά τους νόμους που επικρατούν σε κάθε κράτος. Αυτό εξηγεί το ενδιαφέρον που δείχνει η βιομηχανία ηλεκτρικών συσκευών, όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Το ευρωπαϊκό ίνστιτούτο τυποποίησης CENELEC, καθορίζει τις προδιαγραφές, που πρέπει να έχει ένα προιόν, γιά να πληρεί τους όρους EMC. Το ίνστιτούτο τυποποίησης, σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό συμβούλιο, ορίζει αναλυτικά τις τεχνικές μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν, γιά να διαπιστωθεί ότι το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές. Ο κατασκευαστής δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τη διαδικασία σχεδίασης και κατασκευής, που ορίζεται από το ίνστιτούτο τυποποίησης. Γιά τις μεγάλες εταιρίες, η τήρηση των κανονισμών της ΕΟΚ είναι, συνήθως, η φτηνότερη μέθοδος, γιά να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους εκπληρούν τις προϋποθέσεις. Οταν μιά εταιρία κατασκευάζει τα προϊόντα της ακολουθώντας όλους τους κανονισμούς τυποποίησης, μπορεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρεται, ότι τα είδη που παράγει πληρούν τις προδιαγραφές της ΕΟΚ. Από αυτή τη δήλωση, οι υπεύθυνες υπηρεσίες των κρατών - μελών συμπεραίνουν ότι το προϊόν πληρεί τους κανονισμούς EMC. Στην περίπτωση που η σχεδίαση και η κατασκευή του προϊόντος δεν ακολουθεί τους κανονισμούς τυποποίησης της ΕΟΚ, ο κατασκευαστής ή η εισαγωγική εταιρία πρέπει να δώσουν το προϊόν προς εξέταση. Ο έλεγχος γίνεται από κάποιο αναγνωρισμένο ίνστιτούτο (Competent body). Γιά παράδειγμα, στη Γερμανία είναι το TUV. Υπάρχει, όμως και η ενδιάμεση λύση: ο κατασκευαστής ακολουθεί, εν μέρει, τους κανονισμούς της ΕΟΚ και το ανεξάρτητο ίνστιτούτο αναλαμβάνει τον έλεγχο των υπολοίπων προδιαγραφών. Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται, στην περίπτωση που

γιά τον έλεγχο του προιόντος απαιτούνται ειδικές (ακριβές) συσκευές. Οι κανόνες τυποποίησης χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες: Βασικοί κανόνες τυποποίησης (Basic Standards), γενικοί κανόνες τυποποίησης (Generic Standards), κανόνες τυποποίησης κατά κατηγορία προιόντων (Product Family Standards) και κανόνες τυποποίησης κατά προϊόν (Dedicated Products Standards). Οπως είναι φυσικό, οι βασικοί κανόνες τυποποίησης καλύπτουν μεγάλο πλήθος προιόντων, ενώ οι κανόνες τυποποίησης κατά προϊόν απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό προιόντων. Στους γενικούς κανόνες τυποποίησης συναντάμε τους κανονισμούς EMC, που δεν μπορούν να ενταχθούν (ακόμα) σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία προιόντων. Για παράδειγμα, ο κανονισμός EN50081-1 καθορίζει τα όρια εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, των συσκευών που λειτουργούν στα σπίτια και τροφοδοτούνται από το δίκτυο 230 V. Μεταξύ των άλλων, αναφέρεται ότι κάθε ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου, που λειτουργεί με συχνότητα χρονισμού μεγαλύτερη από 9 KHz (δηλ. όλα τα κυκλώματα με μικροεπεξεργαστές), πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο. Η μέγιστη τιμή του ηλεκτρικού πεδίου, όπως έχει καθοριστεί από την EOK, είναι: 30 dB μV/m, στην περιοχή συχνοτήτων 30...230 MHz και 37 dB μV/m στην περιοχή 230...1000 MHz. Η μέτρηση γίνεται από απόσταση 10 μέτρων. Ετοι, εξασφαλίζεται ότι τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις, που λειτουργούν κοντά σ' αυτές τις συσκευές, δεν θα παρενοχλούνται (πολύ) από παράσιτα. Στο σχήμα 2 φαίνεται μιά τυπική διάταξη γιά τη μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Από τον παραπάνω κανονισμό εξαιρούνται οι οικιακές συσκευές, οι λαμπτήρες φθορισμού και οι συσκευές ενδοσυννεύσης, που επικοινωνούν μέσω των καλωδίων του δίκτυου 230 V. Οι οικιακές συσκευές υπακούουν στον κανονισμό EN55014, ενώ οι λαμπτήρες φθορισμού ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία προιόντων. Γιά τις συσκευές ενδοσυννεύσης ισχύει ο κανονισμός EN50065. Σ' αυτόν καθορίζονται τα όρια EMC και οι προδιαγραφές επικοινωνίας (συχνότητες και ισχύς). Στην κατηγορία τυποποίησης κατά προϊόν, εκτός από τις προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, καθορίζονται οι ουνθήκες, κάτω από τις οποίες θα λειτουργεί η συσκευή. Οι κανονισμοί τυποποίησης κατά προϊόν, έχουν προβάδισμα από τους γενικούς κανονισμούς. Στην περίπτωση των ορίων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αυτό δεν παίζει σημαντικό ρόλο. Καινοτομία αποτελεί ο κανονισμός EN60555-2, που ασχολείται με την ποιότητα της τάσης του δίκτυου 230 V. Ο κανονισμός θέτει όρια στην παραγωγή αρμονικών συχνοτήτων στο δίκτυο, Η δημιουργία αρμονικών προκαλείται κατά τη


διέλευση της τάσης από μη γραμμικά κυκλώματα. Αυτό αφορά όλα τα κυκλώματα ανορθωτών. Σε αντίθεση με το πλήθος των κανονισμών που ασχολούνται με τη δημιουργία παρασίτων, δεν υπάρχουν πολλοί κανονισμοί τυποποίησης προιόντων, που να καθορίζουν την ευαισθησία των συσκευών στα παράσιτα. Στα θέματα θωράκισης των συσκευών από εξωτερικές παρεμβολές, αναφέρεται ο γενικός κανονισμός τυποποίησης EN50082-1.

Νομική και τεχνοοικονομική σκοπιά

Οι προδιαγραφές γιά την EMC δεν αφορούν μόνο τους σχεδιαστές και τους τεχνικούς, αλλά και τα νομικά / τεχνοοικονομικά κλιμάκια της εταιρίας. Την ευθύνη γιά την τήρηση των κανονισμών EMC φέρνει η εταιρία που διαθέτει το προϊόν στην αγορά και ο χρήστης του προιόντος. Η οδηγία της EOK έχει αντίκτυπο στον κατασκευαστή και στο χρήστη του προιόντος. Η συνυπευθυνότητα του χρήστη περιορίζεται στην τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, που θέτει ο κατασκευαστής. Οταν διαπιστωθεί (μετά από επανεξέταση ή δικαστική απόφαση) ότι ένα προϊόν φέρνει εσφαλμένα το σήμα EC, ο κατασκευαστής θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις. Το προϊόν πρέπει να αποσυρθεί από την αγορά και πιθανόν, να καταβληθούν αποζημιώσεις. Οι προδιαγραφές EMC αφορούν μιά ολόκληρη ομάδα ειδικοτήτων. Γιά να θρεθεί μιά ικανοποιητική λύση στο πρόβλημα της μείωσης των παρασίτων, πρέπει να συνεργαστούν πολλά άτομα στην εταιρία. Στο σχήμα 3 φαίνεται η κατανομή χρόνου και εξόδων στις διάφορες φάσεις εξέλιξης ενός προιόντος, γιά την επί-



Σχήμα 1. Αυτό το παιχνίδι έχει το σήμα CE. Αυτό σημαίνει, ότι μπορεί να πουληθεί ελεύθερα σ' όλες τις χώρες της EOK.

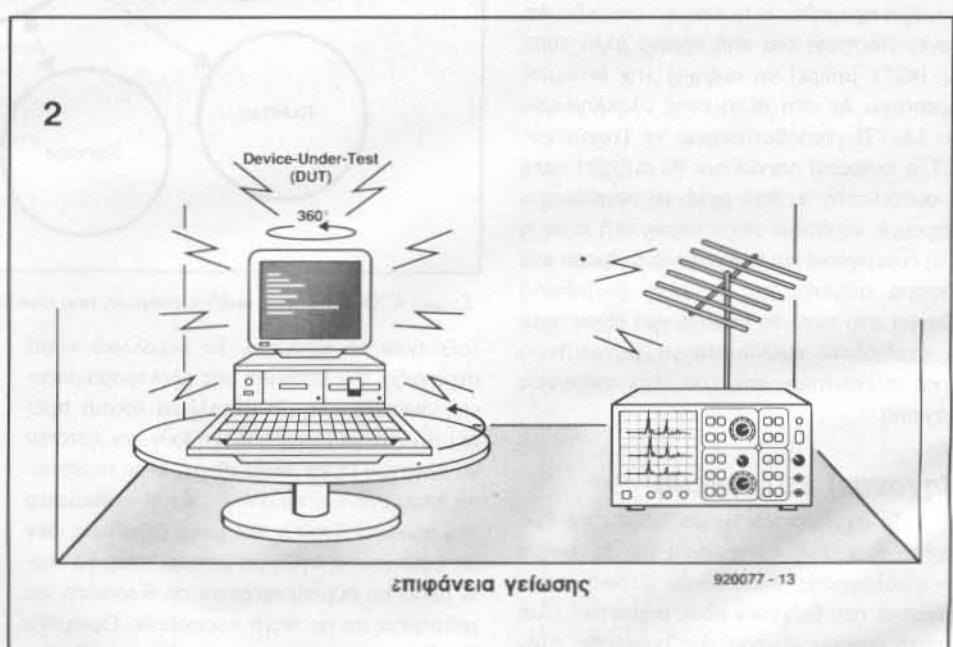

Σχήμα 2. Στο σχήμα φαίνεται μιά τυπική διάταξη γιά τη μέτρηση της πλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.


τευχή των στόχων της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Αρχικά, η επίτευξη των στόχων EMC αφορά αποκλειστικά τις διοικητικές υπηρεσίες της εταιρίας. Μιά έρευνα αγοράς μπορεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα, ποιές είναι οι προδιαγραφές EMC που αφορούν τα προϊόντα που παράγει (ή προτίθεται να παράγει) η εταιρία. Εποι, θα είναι δυνατόν να υθετηθεί η καλύτερη οικονομική πολιτική, για την παραγωγή προϊόντων που θα πληρούν τις προδιαγραφές EMC. Σε κάθε μεγάλη εταιρία πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος για θέματα EMC, που θα απασχολείται με την τήρηση των προδιαγραφών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Ο ίδιος θα αναλαμβάνει την οργάνωση σεμιναρίων, για την μετεκπαίδευση των υπαλλήλων στα θέματα EMC. Η αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών EMC, μπορεί να βοηθήσει στις πωλήσεις των αγαθών. Μιά εταιρία που διαφημίζει ότι τα προϊόντα της παράγουν λιγότερα παράσιτα από όσα καθορίζει η κοινοτική οδηγία, πλεονεκτεί έναντι του ανταγωνισμού. Στο σχήμα 4 φαίνονται οι ομάδες που λαμβάνουν μέρος στο θέμα EMC. Στη συνέχεια του άρθρου θα αναφερθούμε στις ομάδες που είναι σημειωμένες με αστερίσκο.

Επιλογή εξαρτημάτων


Η επιλογή και αγορά των εξαρτημάτων έχει επίδροση στις προδιαγραφές EMC. Το τμήμα προμηθειών της εταιρίας πρέπει να είναι ενήμερο για το θέμα EMC, όταν έρχεται σε επαφή με τους προμηθευτές. Αν ο σχεδιαστής του προϊόντος αποφασίσει, (λαμβάνοντας υπόψιν τις προδιαγραφές EMC), να χρησιμοποιήσει ένα ολοκληρωμένο LS-TTL, το τμήμα προμηθειών πρέπει να γνωρίζει ότι η αντικατάστασή του από κάποιο άλλο τύπο (πχ. HCT), μπορεί να αυξήσει την εκπομπή παρασίτων. Αν στη θέση ενός ολοκληρωμένου LS-TTL τοποθετήσουμε το (ταχύτερο) HCT, η εκπομπή παρασίτων θα αυξηθεί κατά το συντελεστή 3. Από αυτό το παράδειγμα μπορούμε να δούμε πόσο σημαντική είναι η καλή συνεργασία και επικοινωνία ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της εταιρίας. Το (ηθικό!) δίδαγμα από αυτό το παράδειγμα είναι: ποτέ μη σχεδιάζετε κυκλώματα με μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων, από όσο είναι απολύτως αναγκαίο.

Μηχανική κατασκευή

Το σχεδιαστικό τμήμα πρέπει να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το τμήμα συναρμολόγησης. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα, που δείχνουν πόσο σημαντική είναι η καλή συναρμολόγηση της συσκευής, στον περιορισμό της εκπομπής και λήψης παρασίτων. Ας ξεκινήσουμε με το κουτί, που θα φι-

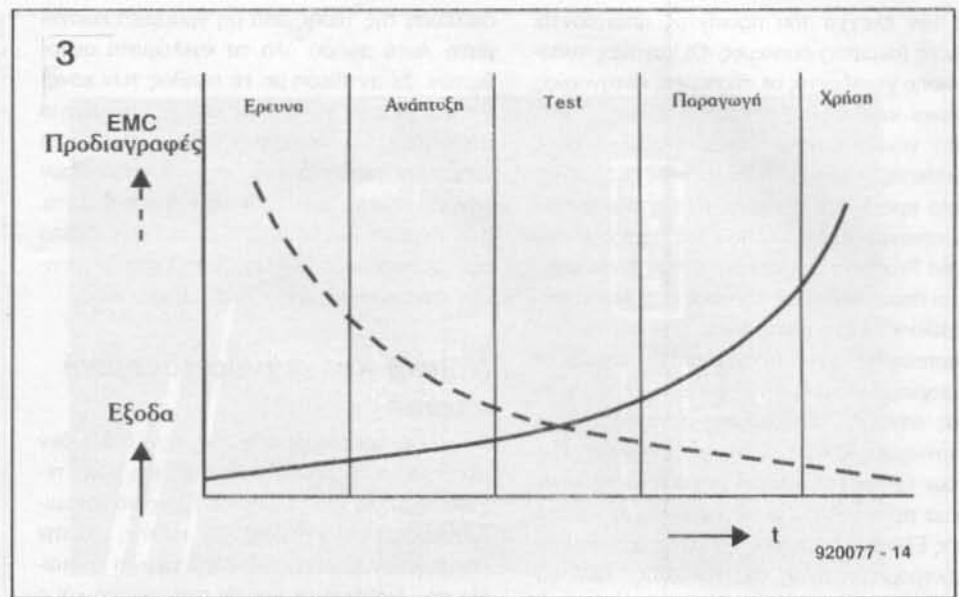

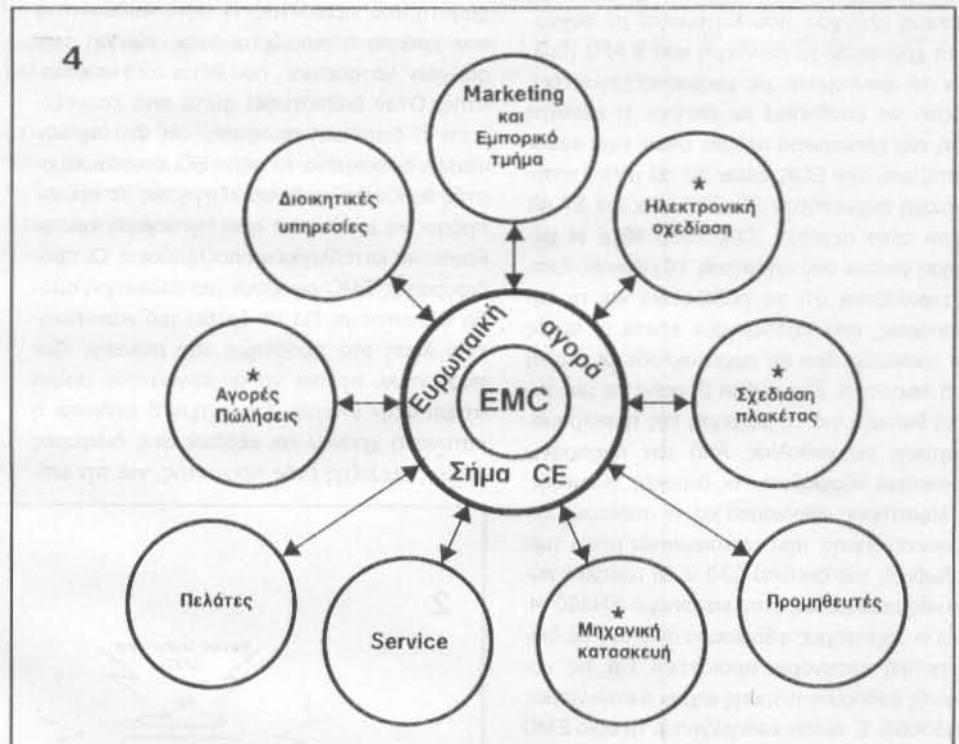
Σχήμα 3. Η πάροδος των προδιαγραφών EMC και το κόστος, σε συνάρτηση με τον χρόνο (κατά τη διαδικασία παραγωγής)



Σχήμα 4. Οι διάφορες ομάδες από τις οποίες είναι υπεύθυνες για την πάροδο των κανονισμών EMC. λοξεύνησε το κύκλωμα. Το μεταλλικό κουτί περιορίζει την εκπομπή της ηλεκτρομαγνητικής αντινοθολίας. Τα μεταλλικά κουτιά πρέπει πρώτα να συναρμολογηθούν και κατόπιν να βαφτούν (ή να ανοδιωθούν, στην περίπτωση αλουμινίου κουτιών). Αν οι επιφάνειες του κουτιού βαφούν και μετά βιδωθούν, δεν θα εφάπτονται αγώγιμα μεταξύ τους. Το κουτί παύει να συμπεριφέρεται σα θωράκιση και μετατρέπεται σε πηγή παρασίτων. Ορισμένα προβλήματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοθολίας οφείλονται στη θέση που τοποθετείται το φίλτρο της τάσης του δικτύου. Μιά τυχαία ελεύθερη θέση στο κουτί είναι, συνήθως, η χειρότερη θέση για την τοποθέτηση του φίλτρου. Ενα λάθος εγκατεστημένο φίλτρο δεν θα αποφέρει ποτέ τα αποτελέσματα που περιμένουμε. Η ανεύρεση χώρου για την τοποθέτηση των καλωδίων, μέσα στο κουτί της συσκευής, πρέπει να γίνει από κάποιον μηχανικό που έχει γνώσεις γύρω από τις προδιαγραφές EMC. Το ίδιο ισχύει για τη διέλευση καλωδίων τροφοδοσίας και ελέγχου, από μη θωρακισμένα τμήματα του κουτιού. Τέτοια καλώδια πρέπει να θωρακιστούν.

To ηλεκτρονικό κύκλωμα

Η τήρηση των προδιαγραφών EMC απαιτεί τη συντονισμένη προσπάθεια πολλών ανθρώπων. Την κυρίως, όμως, ευθύνη έχει το τμήμα σχεδίασης. Το προϊόν πρέπει να λειτουργεί σωστά και να πληροί τις προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Οι σχεδιαστές πρέπει να ενημερωθούν γιά τις προδιαγραφές EMC και να αποφασίσουν πως θα τις υλοποιήσουν στην πράξη. Στη συνέχεια, πρέπει να συντάξουν ένα τεχνικό εγχειρίδιο, που θα ουμβουλεύονται κάθε φορά που θα ξεκινούν τη σχεδίαση ενός κυκλώματος. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διδάσκουν ελάχιστα πράγματα γύρω από τους τρόπους περιορισμού της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Οι περισσότεροι ηλεκτρονικοί, που ασχολούνται με τη σχεδίαση κυκλώματων, έχουν καλές θεωρητικές γνώσεις, αλλά δεν γνωρίζουν πως να τις εφαρμόσουν στην πράξη. Με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος του άρθρου. Ο σχεδιαστής δεν αρκεί να γνωρίζει πως θα σχεδιάσει το κύκλωμα γιά να λειτουργήσει με την "πρώτη". Εκτός από τις βασικές αρχές σχεδίασης, που είναι πλέον γνωστές σ' όλους, πρέπει να δώσει προσοχή σε (φαινομενικά) δευτερεύοντα προβλήματα. Σ' αυτά συγκαταλέγονται η υψηλή εκπομπή παρασίτων και η ευαισθησία του κυκλώματος στην εξωτερική ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Γιά να περιοριστούν οι τροποποιήσεις στο τελικό κύκλωμα (και μαζί μ' αυτές το κόστος κατασκευής), ο σχεδιαστής πρέπει να προβλέψει τα τυχόν προβλήματα από παράσιτα και να τα εξαλείψει, πριν ακόμα το κύκλωμα συναρμολογηθεί γιά έλεγχο. Οταν ψάχνουμε γιά πηγές παρασίτων, πρέ-

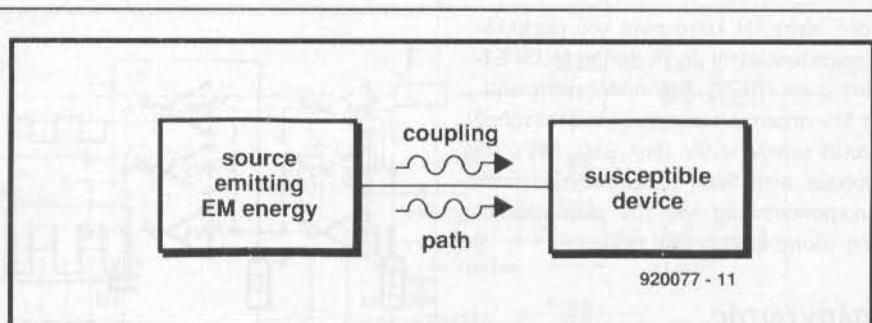

920077 - 11

EMC και EMI

EMC είναι το χαρακτηριστικό μιάς συσκευής να λειτουργεί ικανοποιητικά σε έναν ηλεκτρομαγνητικό χώρο, χωρίς να εκπέμπει υπερβολικές ποσότητες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Με απλά λόγια, οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να δημιουργούν ισχυρά παράσιτα, ούτε να επιπρεάζονται από αυτά. Στο σχήμα φαίνεται πως δημιουργείται το πρόβλημα της ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής (EMI). Η EMI δεν είναι το παρασιτικό σήμα (αγγλικά disturbance). Στην πράξη, η λειτουργία μιάς συσκευής μπορεί να παρενοχληθεί από πολλές πηγές παρασίτων, ή μιά πηγή παρασίτων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε πολλές συσκευές. Οι τρεις παράγοντες του σχήματος (πηγή παρασίτων, μέσο διάδοσης και συσκευή που παρενοχλείται) συναντώνται σ' όλες τις περιπτώσεις. Αν εξαλειφθεί ένας από τους τρεις παράγοντες, λύνεται το πρόβλημα των παρασίτων. Το μέσο διάδοσης μπορεί να είναι ένας αγωγός, ένα διηλεκτρικό, ο αέρας ή το κενό. Στην πράξη, η σύζευξη γίνεται με αγωγιμότητα και με ακτινοβολία.


πει να σκεφτόμαστε "αναλογικά". Τελείως αμιγή ψηφιακά κυκλώματα δεν υπάρχουν. Γιά παράδειγμα, κάθε κόλληση σε χαλκό (αυτοπειριαμβανομένων των διαδρόμων στις πλακέτες) εμφανίζει επαγωγή 1 pH/mm. Γιά τον περιορισμό των παρασίτων και τη μείωση της ευαισθησίας του κυκλώματος σε εξωτερικά αίτια, μεταχειρίζόμαστε πρόσθετα εξαρτήματα. Αυτά δεν εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του κυκλώματος, παρά μόνο βοηθούν στην τήρηση των κανονισμών

EMC. Η σχεδίαση της πλακέτας και η θέση των εξαρτημάτων στο κουτί μπορεί να επηρεάσουν την εκπομπή παρασίτων. Μερικές φορές, μπορεί να είναι οικονομικά συμφέρουσα η χρήση πλακέτας διπλής όψης (με θωρακισμένη την κάτω πλευρά), από την αγορά των εξαρτημάτων, που απαιτούνται γιά τον περιορισμό της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Συνεχίζεται

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Μέρος 2. Από τη θεωρία στην πράξη

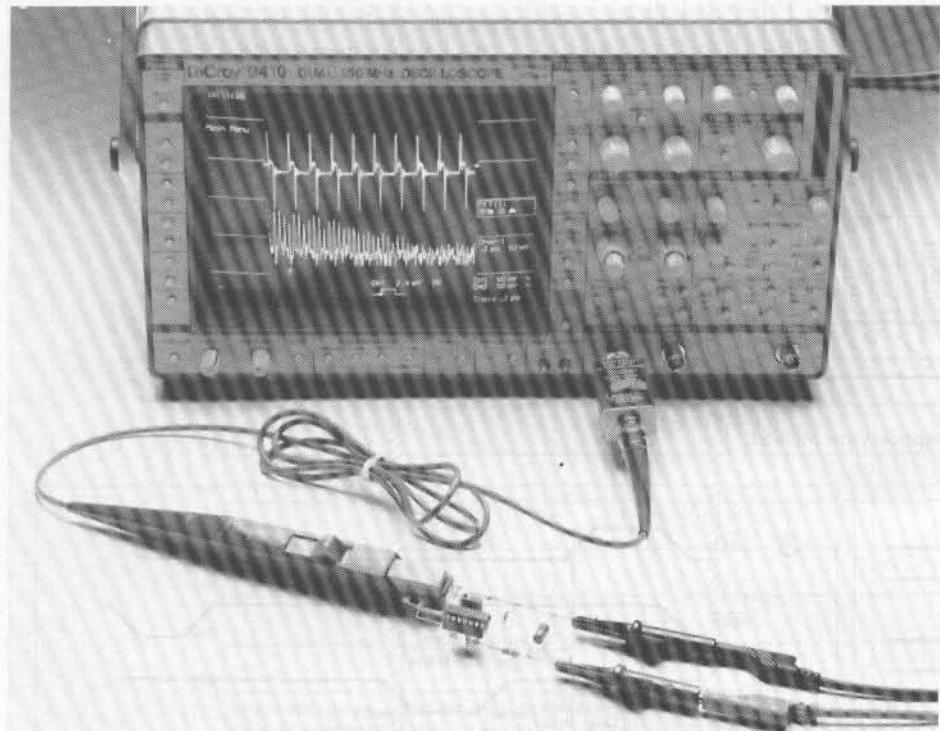

Στο πρώτο μέρος ασχοληθήκαμε με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της EOK, που σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC). Στο άρθρο που άκολουθει, θα δούμε τις επιπτώσεις των παραπάνω στην πράξη.

Η κατασκευή μιάς συσκευής, που θα πληρεί τις προδιαγραφές EMC, ξεκινά από τη σχεδίαση του ηλεκτρονικού μέρους. Πιθανές πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τυχόν ευαισθησίες του κυκλώματος στα παράσιτα, πρέπει να εξαλειφθούν στα πρώτα στάδια της κατασκευής. Όσο αργότερα ανακαλύψουμε το λάθος, τόσο περισσότερο χρόνο και χρήμα θα χρειαστούμε γιά να το διορθώσουμε. Η πληθώρα των κυκλωμάτων, οι διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχουμε από κάθε κύκλωμα, απαιτούν τέλεια γνώση των θεωρητικών και πρακτικών μεθόδων γιά την επίτευξη των στόχων EMC. Ακολουθούν, εν συντομίᾳ, οι βασικότεροι κανόνες σχεδίασης κυκλωμάτων.

EMC και κανόνες σχεδίασης

1. Η σχεδίαση πρέπει να βασίζεται σε ακριβή μοντέλα.

Τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στο στάδιο της σχεδίασης, πρέπει να αποτελούν

ναι η επαγωγική συμπεριφορά ($1 \mu\text{H}/\text{m}$) που παρουσιάζει ο αγωγός γείωσης του δικύου. Αυτό σημαίνει, ότι δεν αρκεί να γείωσουμε το μεταλλικό κουτί της συσκευής, γιά να θωρακίσουμε πλήρως το κύκλωμα από τα παράσιτα. Στη συχνότητα των 10 MHz , το σημείο που συνδέεται η γείωση με τη συσκευή, παρουσιάζει σύνθετη αντίσταση 63Ω . Στο σχήμα 1, φαίνεται η μεταβολή της σύνθετης αντίστασης στους ηλεκτρολυτικούς και κεραμικούς πυκνωτές, ανάλογα με τη συχνότητα. Στα 10 KHz , η συμπεριφορά του ηλεκτρολυτικού πυκνωτή θυμίζει περισσότερο επαγωγικό, παρά χωρητικό φορτίο. Αυτή η συμπεριφορά πρέπει να ληφθεί υπόψην κατά την αποσύζευξη της τάσης τροφοδοσίας από τις υψηλές συχνότητες. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο γιά τα αναλογικά, όσο και γιά τα ψηφιακά εξαρτήματα.


3. Να υπολογίζετε πάντοτε τα ρεύματα

Ενας κλειστός βρόγχος μπορεί να διαρρέεται από ρεύμα, ακόμα κι όταν δεν είναι (φαινομενικά, τουλάχιστον) συνδεδεμένος με μιά πηγή τάσης. Ενας βρόγχος, που δρίσκεται μέσα σε ένα μεταβλητό μαγνητικό πεδίο, διαρρέεται από ρεύμα τιμής $I = -1/R \times d\Phi/dt$. Αν παρεμβάλουμε στο βρόγχο ένα βολτόμετρο, θα δούμε τη θελόνα του οργάνου να κινείται. Στην τιμή που δείχνει το βολτόμετρο συμπεριλαμβάνεται η τάση, που δημιουργείται εξ επαγωγής, από τα καλώδια μέτρησης του οργάνου. Τα παραπάνω εξηγούν την αδυναμία μας, να βρούμε χειροπιαστές, τυποποιημένες λύσεις, γιά τα προβλήματα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI). Γιά να αναλύσουμε βαθύτερα τον όρο "διαφορά δυναμικού", πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με τα διάφορα ρεύματα που διαρρέουν το κύκλωμα. Ο δεύτερος νόμος του Maxwell ισχύει γιά όλες τις συχνότητες που είναι διάφορες του μηδενός και αναφέρει, ότι το ηλεκτρικό δυναμικό ανάμεσα σε δυό σημεία εξαρτάται από το μήκος του μέσου (πχ. του καλωδίου), στο οποίο εφαρμόζεται το ηλεκτρικό πεδίο. Ο γνωστός δεύτερος κανόνας του Kirchhoff (το άθροισμα των τάσεων, ώς προς τη γείωση, είναι ίσο με μηδέν), είναι μιά υποπερίπτωση του γενικότερου νόμου του Maxwell (το άθροισμα των τάσεων, ως προς τη γείωση, ισούται

ακριβή αντίγραφα της πραγματικότητας. Οταν πειριγράφουμε ένα εξάρτημα (με μιά εξίσωση, ή σ' ένα πρόγραμμα προσομοιωθησης), πρέπει να είμαστε ακριβείς και να λαμβάνουμε υπόψην όλες τις πιθανές παραμέτρους (πχ. επαγωγική και χωρητική συμπεριφορά). Κυκλώματα, που φαίνεται να λειτουργούν σωστά στο χαρτί (ή στην οθόνη του υπολογιστή), παρουσιάζουν προβλήματα στην πράξη. Αν διαπιστώσουμε ότι οι μέθοδοι που ακολουθήσαμε γιά την επίτευξη της EMC, δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα, πρέπει να επανεξετάσουμε την αξιοποιία των μοντέλων μας.

2. Η συμπεριφορά των εξαρτημάτων πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με τη συχνότητα.

Στην πράξη, αυτός ο κανόνας ισχύει γιά την περιοχή συχνοτήτων μεταξύ 0 Hz και 12 GHz . Γάλ παράδειγμα, ένας οπτοζεύκτης μετατρέπει τα εναλλασσόμενα σήματα σε διαφορικά. Η συμπεριφορά αυτή εξαρτάται από τη συχνότητα και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα EMC. Ενα άλλο παράδειγμα εί-

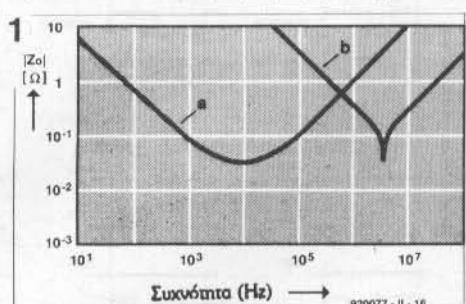


Σχήμα 1. Η σύνθετη αντίσταση δύο πυκνωτών, σε συνάρτηση με τη συχνότητα. Η καμπύλη (a) αντιστοιχεί σ' έναν ηλεκτρολυτικό $2200 \mu\text{F}$, ενώ (b) σ' έναν κεραμικό πυκνωτή 470nF .

με τη μεταβολή της μαγνητικής ροής σε συνάρτηση με το χρόνο). Πολές φορές, όταν σχεδιάζουμε ένα κύκλωμα, σκεφτόμαστε μόνο τον κανόνα του Kirchhoff, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην επίτευξη της EMC. Ο πρώτος κανόνας του Kirchhoff (το άθροισμα των ρευμάτων, που συνδέονται σ' έναν κόμβο, είναι ίσο με το μηδέν), ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.

To ηλεκτρικό ρεύμα

Αφού δείξαμε ότι τα ρεύματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην τήρηση των κανονισμών EMC, κρίνουμε σκόπιμο να δούμε αναλυτικότερα μερικές ιδιότητες του ηλεκτρικού ρεύματος. Καταρχήν, ισχύει ότι τα ρεύματα κινούνται πάντα μέσα σε κλειστούς βρόγχους. Αυτός είναι καθοριστικός παράγοντας, καθώς οι βρόγχοι ρεύματος καθορίζουν την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και την ευαισθησία του κυκλώματος στα παράσιτα. Ετοιμείται, γιατί η γείωση του κυκλώματος δεν φέρνει πάντα τα προσδοκόμενα αποτέλεσματα στον τομέα της EMC. Το ρεύμα μπορεί να οδηγηθεί στη γείωση και από κεί να επιστρέψει ξανά σ' ένα άλλο σημείο του κυκλώματος, κλεινοντας βρόγχο. Η γείωση δεν είναι μιά μαύρη τρύπα, στην οποία μπορούμε να στελλουμε όλα τα παρασιτικά σήματα χωρίς επιστροφή. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του ρεύματος είναι γνωστό από τον ηλεκτρομαγνητισμό. Η ροή του ρεύματος δημιουργεί γύρω της μαγνητικό πεδίο. Ενας αγωγός, που διαρρέεται από ρεύμα, περιβάλλεται από το μαγνητικό πεδίο H. Η φόρτιση του αγωγού δημιουργεί το ηλεκτρικό πεδίο E, ανάμεσα στον αγωγό και το γύρω χώρο. Η σύνθετη αντίσταση (πραγματικό + φανταστικό μέρος) των αγωγών οφείλεται στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Οσο μεγαλώνει η συχνότητα του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό, τόσο αυξάνεται η φανταστική αντίσταση. Ο αγωγός γίνεται ευπαθής στα παράσιτα, καθώς αποκτά επαγγειακή ή χωρητική ούζευξη με το περιβάλλον. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο προκαλεί ούζευξη σε μικρή απόσταση (για τα ηλεκτρικά δεδομένα) γύρω από τον αγωγό. Η ούζευξη αυτή είναι γνωστή με τον όρο διαφωνία. Γιά να εξετάσουμε ένα κύκλωμα, με τη βοήθεια ενός στατικού ή χαμηλής συχνότητας μοντέλου, πρέπει να συμπεριλάβουμε στους τύπους τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Στην περιγραφή των εξαρτημάτων και των πηγών τάσης - ρεύματος, πρέπει να αυντοποιούστε η παρασιτική τους συμπεριφορά. Οι ούζευξεις των ηλεκτρικών πεδίων αντικαθίστανται, στην περιγραφή του εξαρτήματος, με παρασιτικούς πυκνωτές. Οι μαγνητικές ούζευξεις αντικαθίστανται με M ή L, ανάλογα με το αν η διαφωνία εμφανίζεται στην άλλη πλευρά ή στην ίδια πλευρά της αυτεπαγωγής. Οι παραπάνω γνώσεις βοηθούν στο σχεδιασμό των πλακετών. Τα περισσότερα αυτόματα προγράμματα σχεδίασης (CAD)

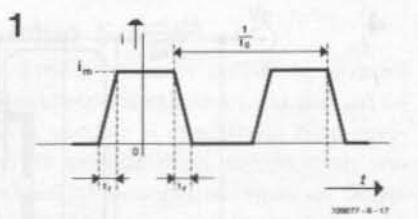

Σχήμα 2. Στην πράξη δεν υπάρχουν τάσεις και ρεύματα με ιδανική ορθογωνική μορφή. Γιατρό, στην εξίσωση Em κάνουμε λόγο για ρεύμα τραπεζοειδούς μορφής.

δεν λαμβάνουν υπόψην τις προδιαγραφές EMC. Επομένως, οι σχεδιαστής της πλακέτας υποχρεώνεται να χαράξει τους κρίσιμους χαλκοδιαδρόμους με το χέρι (περ. το 50% των χαλκοδιαδρόμων).

Χαμηλή και υψηλή συχνότητα

Γιά να απλοποιήσουμε τα ηλεκτρονικά μοντέλα, μπορούμε να κάνουμε ορισμένες παραδοχές, όσον αφορά την απόσταση της μέτρησης, συχνότητες λειτουργίας κλπ. Επομένως, καταλήγουμε σε μοντέλο χαμηλών συχνοτήτων, που είναι ευκολότερο να υπολογιστούν. Αυτό είναι επιτρεπτό, εφόσον οι διαστάσεις του ηλεκτρικού βρόγχου είναι μικρότερες από το μήκος κύματος 1 ($3 \times 10^8 / f$) του σήματος. Σαν γενικό κανόνα μπορούμε να δεχτούμε, ότι η απλοποίηση αυτή ισχύει μόνο σε μικρά ηλεκτρικά συστήματα, που το μήκος του βρόγχου τους είναι $I_m < \lambda / 10$. Οσες περισσότερες παραδοχές κάνουμε γιά να απλοποιήσουμε το μοντέλο, τόσο μειώνεται η αξιοπιστία του στις υψηλές συχνότητες. Στα μοντέλα χαμηλής συχνότητας, δεν περιγράφονται πλέον αναλυτικά οι αλληλεπιδράσεις των πεδίων, με αποτέλεσμα να βγάζουμε εσφαλμένα συμπεράσματα. Οταν έχουμε να υπολογίσουμε ένα ηλεκτρικό σύστημα με μεγάλο


μεγέθος, ($I_m / \lambda > 10$, συνηθισμένο φαινόμενο στα κυκλώματα υψηλών συχνοτήτων), χρησιμοποιούμε τις εξισώσεις των γραμμών μεταφοράς. Τότε, εμπλέκονται χαρακτηριστικές αντιστάσεις, ανακλάσεις, στάσιμα κύματα και διάφορες άλλες παράμετροι.

Βρόγχοι που διαρρέονται από ρεύμα

Η ισχύς του ηλεκτρικού πεδίου, που εκπέμπει ένας βρόγχος που διαρρέεται από ρεύμα, εξαρτάται γραμμικά από το εμβαδόν του βρόγχου. Ο βρόγχος μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα μικρό δίπολο. Από τα παραπάνω, φαίνεται καθαρά, ότι το ηλεκτρικό πεδίο εξαρτάται, κυρίως, από την κυματομορφή του ρεύματος, που διαρρέει το βρόγχο. Η μέγιστη ισχύς του ηλεκτρικού πεδίου, που εκπέμπει ένας μικρός βρόγχος καθώς διαρρέεται από ρεύμα τραπεζοειδούς μορφής (σχήμα 1), μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο:

$$E_m = (2 Z_o S) / (π r c^2) \text{ fo } I_m / r, [V/m]$$

Με r συμβολίζεται η απόσταση από την επιφάνεια του βρόγχου. Αυτή η εξίσωση ισχύει μόνο σε μεγάλη απόσταση από την πηγή εκπομπής ($r > \lambda / (2\pi)$). Το μήκος κύματος $\lambda (=3 \times 10^8 / f)$ δείχνει, αν η παραπάνω απλοποιημένη εξίσωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το υπολογισμό του πεδίου. Το μήκος κύματος λ δεν αντιστοιχεί στη βασική συχνότητα, αλλά στην αρμονική $1/(π f)$ Hz. Ο λόγος είναι απλός: το ηλεκτρικό πεδίο λαμβάνει τη μέγιστη τιμή στη μεγαλύτερη συχνότητα του σήματος (στο παράδειγμά μας, η συχνότητα αυτή αντιστοιχεί στα μέτωπα ανόδου και πτώσης των παλμών). Στην εξίσωση εκπομπής, το S συμβολίζει το εμβαδό του βρόγχου που διαρρέεται από ρεύμα, το Z_o την κυματική αντίσταση του αέρα (377Ω), το c την ταχύτητα του φωτός (που είναι ίδια με την ταχύτητα διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων = 3

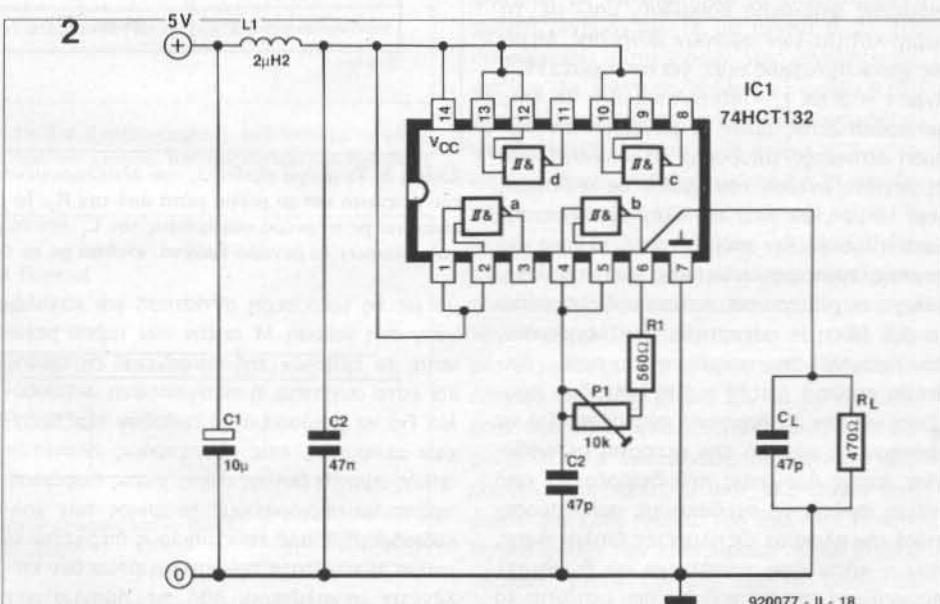


Σχήμα 3. Το κύκλωμα του ψηφιακού ταλαντωτή διαρρέεται από διάφορα ρεύματα. Η μετρητική διάταξη φαίνεται στη φωτογραφία, στην αρχή του άρθρου

10^8 m/s), η f_o τη βασική συχνότητα του τραπεζοειδούς ρεύματος, το i_m τη στάθμη του ρεύματος και ο t , τον χρόνο ανόδου (καθόδου) των μετώπων των παλμών. Για να υπολογίσουμε το εμβαδόν του βρόγχου, που διαρρέεται από ρεύμα, πρέπει να λάβουμε υπόψην ολόκληρο το κύκλωμα. Ενα πρακτικό παράδειγμα φαίνεται στο κύκλωμα του σχήματος 3. Πρόκειται για έναν ταλαντωτή Schmitt Trigger, που είναι κατασκευασμένος με πύλες NAND (74HCT132). Η συχνότητα ταλάντωσης ρυθμίζεται με το P_1 , μεταξύ 1 MHz και 10 MHz. Ο ηλεκτρολυτικός πυκνωτής C_1 λειτουργεί σαν πηγή τάσης για τις ανάγκες του κυκλώματος. Ο πυκνωτής, μαζί με το φίλτρο διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων L_1/C_1 , σχηματίζουν τον βρόγχο εκπομπής προς την πλευρά του τροφοδοτικού. Οι πυκνωτές και το πηνίο αποκόπτουν τις υψηλές συχνότητες. Ετοι, η συχνότητα του ρεύματος, που διαρρέει το βρόγχο, είναι χαμηλή και δεν παρατηρείται εκπομπή παρασίτων. Η πύλη NAND "θλέπει" το σύνθετο φορτίο εξόδου (που συμβολίζεται με το δικτύωμα $R_L C_L$). Ετοι, δημιουργούνται δύο ρεύματα, που συμβάλλουν στην εκπομπή παρασίτων. Το πρώτο ρεύμα σημειώνεται στο σχήμα 4 με i_a . Αυτό, διέρχεται μέσα από την αντίσταση του φορτίου, φορτίζει τον παρασιτικό πυκνωτή και τροφοδοτεί το ολοκληρωμένο. Το δεύτερο ρεύμα i_b δημιουργείται όταν η έξοδος της πύλης NAND (IC1b) γίνεται λογικό "0". Τότε, εκφορτίζεται ο πυκνωτής C_L και εμφανίζεται το ρεύμα. Στο σχήμα 5 φαίνονται οι καμπύλες των ρευμάτων i_1, i_2, i_3 . Το ρεύμα i_1 είναι ιδιαίτερα μικρό, οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι $i_1 = i_3$. Η στάθμη του ρεύματος (και μαζί η ισχύς της ακτινοβολίας που εκπέμπεται) εξαρτάται από τον πυκνωτή C_L και όχι από τη σχετικά, μικρή αντίσταση φορτίου R_L . Ο πυκνωτής εκφράζει τη χωρητικότητα της εισόδου της επόμενης ψηφιακής βαθμίδας, μαζί με τη χωρητικότητα των αγωγών σύνδεσης. Μερικές χαρακτηριστικές τιμές για κυκλώματα HCT είναι: $t_s = 3$ ns, $i_m = 40$ mA και $S = 25$ cm².


Αντικαθιστώντας αυτά τα μεγέθη στην εξίσωση εκπομπής, μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη ένταση του πεδίου σε απόσταση περ. 10 μέτρων. Από τη λύση της εξίσωσης διαπιστώνουμε ότι υπερβαίνουμε το όριο εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, μόλις η συχνότητα του ταλαντωτή ξεπεράσει τα 3,3 MHz. Η συχνότητα των αρμονικών, που προκαλεί την υπέρβαση του ορίου, βρίσκεται στους $1/(p_i f_o) = 106$ MHz, δηλ. πρόκειται για την 33 αρμονική συχνότητα. Για να κρατήσουμε χαμηλή την εκπομπή ακτινοβολίας, στους βρόγχους που διαρρέονται από ρεύμα, πρέπει να σχεδιάσουμε πολύ προσεκτικά την πλακέτα. Οι πλακέτες διπλής όψης, που η κάτω όψη χρησιμεύει σα θωράκιση, περιορίζουν την ακτινοβολία που εκπέμπει το κύκλωμα στο περιβάλλον. Τα παρασιτικά σήματα υψηλής συχνότητας ακολουθούν το δρό-

4

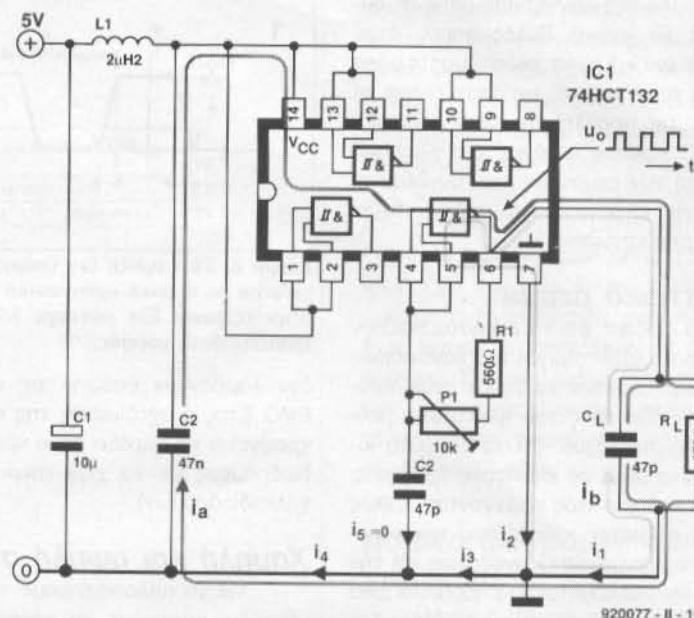

Σχήμα 4. Η εκπομπή ακτινοβολίας του κυκλώματος εξαρτάται από το εμβαδόν των βρόγχων (ως προς τη γείωση) και από το ρεύμα που τους διαρρέει (i_a και i_b).

5 8-Jan-93
14:31:25

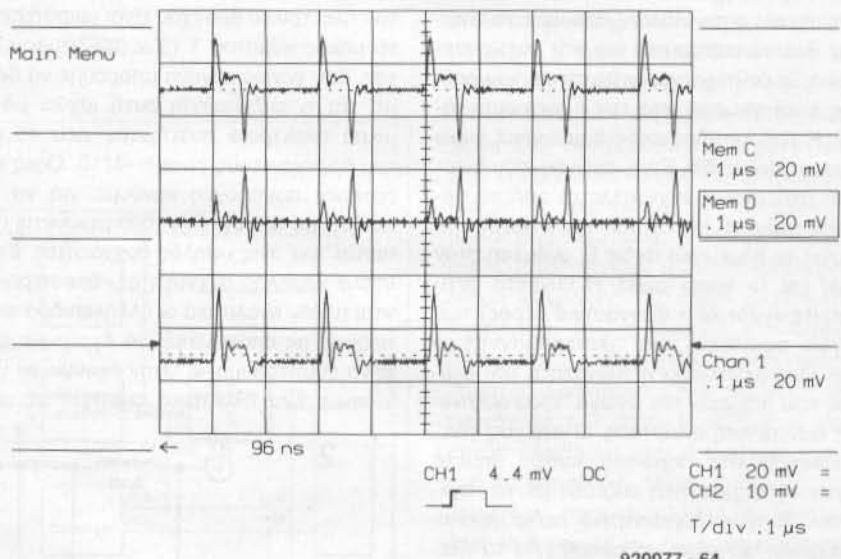

Σχήμα 5. Το ρεύμα εξόδου i_1 του ολοκληρωμένου καθορίζεται από το ρεύμα φόρτισης / εκφόρτισης του πυκνωτή και το ρεύμα μέσα από την R_L . Το ρεύμα i_2 , του αγωγού που συνδέεται στη γείωση (i_2), είναι ίσο με το ρεύμα εκφόρτισης του C_L συν το ρεύμα λειτουργίας του ολοκληρωμένου. Το ρεύμα i_3 , που διαρρέει το μεγάλο βρόγχο, ισούται με το άθροισμα των i_1 και i_2 .

μο με τη μικρότερη αντίσταση και καταλήγουν στη γείωση. Μ' αυτόν τον τρόπο μειώνεται το εμβαδόν της επιφάνειας εκπομπής και κατα συνέπεια, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία. Για να μειώσουμε το εμβαδόν των βρόγχων εκπομπής, στις περιπτώσεις πλακετών απλής όψης ή διπλής όψης, χωρίς θωράκιση, πρέπει να περιορίσουμε το μήκος των χαλκοδιαδρόμων, από τους οποίους διέρχεται το ρεύμα. Η ταχύτητα των κυκλωμάτων δεν επιλέγεται μεγαλύτερη, από τις πραγματικές ανάγκες του κυκλώματος. Από την εξίσωση εκπομπής βλέπουμε ότι η E_m μειώνεται, όταν

μικραίνει η συχνότητα του σήματος. Οο μεγαλώνει ο χρόνος t_s , τόσο μειώνεται η παρασιτική εκπομπή E_m . Η στάθμη των αρμονικών στη συχνότητα $1/(p_i t_s)$ Hz εξαρτάται από την f_o .

Ασύμμετρα ρεύματα


Οι βρόγχοι που διαρρέονται από ρεύμα, επικοινωνούν με το περιβάλλον μέσω αγωγών υλικών ή με τη βοήθεια ακτινοβολίας. Στην περίπτωση μας, το περιβάλλον μπορεί να είναι ένα μεταλλικό τραπέζι, ένα σώμα καλοριφέρ ή ο αγωγός γείωσης του

ρευματοδότη. Το είδος της σύζευξης εξαρτάται, κυρίως, από τη συχνότητα του παρασιτικού σήματος. Η σύζευξη με το περιβάλλον έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία παρασιτικών ασύμμετρων ρευμάτων. Η μορφή των ρευμάτων φαίνεται στην οθόνη του οργάνου, στο σχήμα 6. Το χειρότερο, σ' αυτήν την περίπτωση, είναι ότι, τα ρεύματα διαφέρουν τους αγωγούς σύνδεσης της συσκευής. Οταν το μήκος του αγωγού είναι ίσο με το μήκος κύματος, του ρεύματος που τον διαφέρει (πχ. στα 106 MHz είναι 2,8 m), ο αγωγός συμπεριφέρεται σαν κεραία. Ο αγωγός ακτινοθολεί παράσιτα στο περιβάλλον. Σ' ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, που οι διαστάσεις του είναι πολύ μικρότερες από το μήκος κύματος του σήματος, το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοθολίας οφείλεται στα καλώδια που συνδέονται στην πλακέτα, παρά στο ίδιο το κύκλωμα (τους χαλκοδιαδρόμους της πλακέτας). Η εκπομπή ακτινοθολίας, στη περισσότερα ηλεκτρομαγνητικά κυκλώματα, εξαρτάται από τη στάθμη των ασύμμετρων ρευμάτων υψηλής συχνότητας, που διαφέρουν τα καλώδια σύνδεσης της πλακέτας. Γιά να μετρήσουμε τα ασύμμετρα ρεύματα υψηλής συχνότητας, χρειαζόμαστε μιά επαγωγική τοιμπίδα και έναν αναλυτή φάσματος. Κατά τη φάση της ανάπτυξης, μπορούμε να εξετάσουμε αν το έτοιμο κύκλωμα θα πληροί τις προδιαγραφές εκπομπής ακτινοθολίας της EOK (όριο 30 μ V/m). Οταν το ασύμμετρο ρεύμα, μέσα από ένα καλώδιο (πχ. τροφοδοσίας, μεταφοράς σήματος, καλώδιο εκτυπωτή κλπ) του πρότυπου κυκλώματος, είναι μεγαλύτερο από 5 mA, θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι το έτοιμο κύκλωμα θα ξεπερνά το όριο εκπομπής ακτινοθολίας. Γιά να διορθωθεί η κατάσταση, πρέπει να λάβουμε ορισμένα μέτρα. Η εκπομπή μπορεί να μειωθεί, αν παρεμβάλλουμε μιά υψηλή σύνθετη αντίσταση στη ροή του ρεύματος. Γιά παράδειγμα, σε μιά καλωδιοταινία που μεταφέρει ψηφιακά σήματα, μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα συνδετήρα από φερίτη (σχήμα 6, κάτω μέρος). Σ' αυτό το σημείο πρέπει να προσέξουμε, ώστε ο φερίτης να μην εμποδίζει τη διέλευση των ψηφιακών σημάτων. Αυτό επιτυχάνεται, οδηγώντας όλα τα σήματα (σήμα και επιστροφή) μέσα από το φερίτη. Τα πράγματα είναι ευκολότερα στα καλώδια τροφοδοσίας 220 V. Αρκεί να τυλίξουμε το καλώδιο μερικές φορές σε ένα πυρήνα φερίτη. Στο σχήμα 7 φαίνονται δυό περιπτώσεις, όπου η (παρασιτική) ενέργεια μετατρέπεται σε ακτινοθολία.

Παράδειγμα σχεδίασης

Παρακάτω θα δούμε πως σχεδιάζουμε ένα κύκλωμα, ακολουθώντας τις προδιαγραφές EMC για χαμηλή παρασιτική ακτινοθολία. Θα μελετήσουμε ένα κύκλωμα με οπτοζεύκτη. Ο οπτοζεύκτης είναι ένα αναλογικό εξάρτημα που, συνήθως, χρησιμοποιείται σε ψηφιακά κυκλώματα. Σ' αυτές τις εφαρμογές,


6

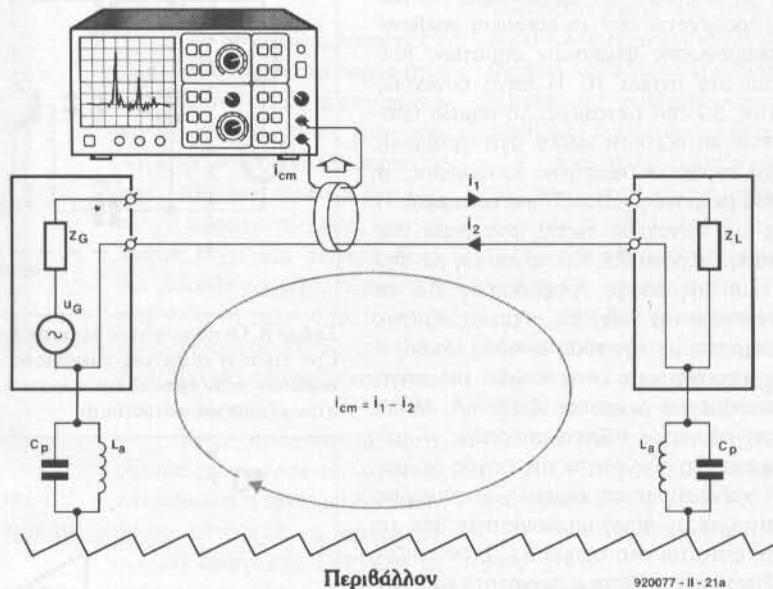

920077 - II - 21a

Σχήμα 6. Τα ασύμμετρα ρεύματα δημιουργούνται από τη σύζευξη του κυκλώματος με το περιβάλλον. Γιά να τα μετρήσουμε χρειαζόμαστε μιά επαγωγική τοιμπίδα κι έναν αναλυτή φάσματος. Οι σύζευξεις με το περιβάλλον δηλώνονται στο σχήμα με τις παρασιτικές χωρητικότητες C_p και την αυτεπαγωγή L_a με τη γειωση. Τα φεριτικά υλικά είναι κατάλληλα για τον περιορισμό των ασύμμετρων ρευμάτων και της ακτινοθολίας.

7

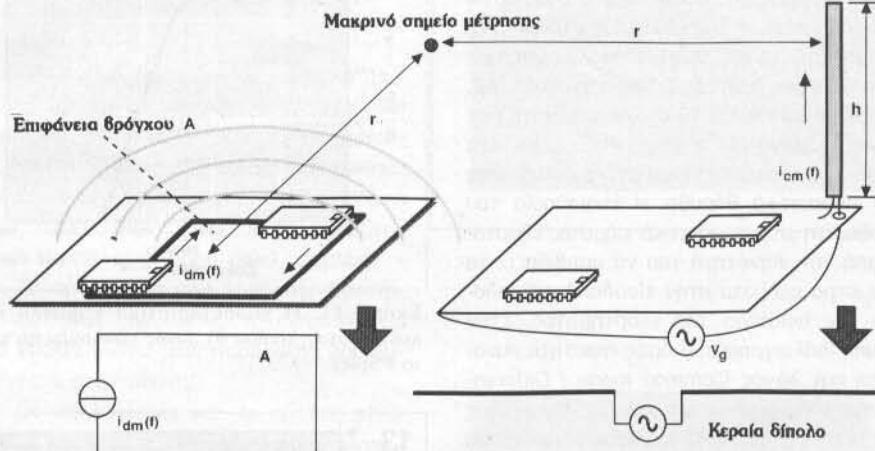

920077 - II - 22

Σχήμα 7. Μετάδοση ενέργειας μέσω ακτινοθολίας. Διαφορική εκπομπή (αριστερά) από τη ροή ενός (επιθυμητού) ρεύματος μέσα από ένα μικρό πλεκτρικό βρόγχο. Δεξιά φαίνεται η ασύμμετρη εκπομπή, εξαιτίας ενός (ανεπιθύμητου) ρεύματος μέσα από τα καλώδια σύνδεσης.


ο οπτοζεύκτης οδηγείται με ψηφιακή τάση και παράγει ψηφιακά σήματα. Ετοι, είναι δυνατόν να ακεφτεί κανείς, ότι ο οπτοζεύκτης μπορεί να προσομοιωθεί με ένα ψηφιακό μοντέλο. Αν θέλουμε να λάβουμε υπόψιν τις προδιαγραφές EMC, δεν αρκεί να δούμε τον οπτοζεύκτη σαν ένα ψηφιακό μαύρο κουτί (ψηφιακό σήμα εισόδου - ψηφιακό σήμα εξό-

δου και άγνωστο περιεχόμενο). Το αναλογικό μοντέλο του οπτοζεύκτη φαίνεται στο σχήμα 8.


Η μεταφορά του σήματος, από την αριστερή πλευρά του εξαρτήματος στη δεξιά, γίνεται οπτικά. Οι δύο πυκνωτές C_{ps} και C_{pb} δείχνουν τις παρασιτικές συζεύξεις, ανάμεσα στην εισοδο και στην έξοδο του οπτοζεύκτη. Η επίδραση των πυκνωτών μπορεί να παρα-

τηρηθεί μέσω του προγράμματος προσσομοίωσης PSpice. Σαν μοντέλο κυκλώματος, γιά τον αναλογικό προσσομοιωτή, θα χρησιμοποιήσουμε το κύκλωμα του σχήματος 9. Το μοντέλο προέρχεται από το κύκλωμα γαλβανικής απομόνωσης ψηφιακών σημάτων, που φαίνεται στο σχήμα 10. Η πηγή συνεχούς ρεύματος 3,7 mA μεταφέρει το σημείο ηρεμίας του οπτοζεύκτη 4N26 στη γραμμική περιοχή της χαρακτηριστικής λειτουργίας.. Η τιμή του ρεύματος καθορίστηκε εμπειρικά. Η πτώση της συνεχούς τάσης, στα άκρα της αντίστασης εξόδου 2.2 KΩ, είναι ίση με την μισή τιμή της τάσης τροφοδοσίας. Γιά να υπολογίσουμε την τάση του σήματος εξόδου, σε συνάρτηση με την τάση εισόδου $U_{out}/i_s = V(2)/i_s$, προσθέτουμε στην είσοδο μιά πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος 1,33 mA. Μέσω του προγράμματος PSpice μπορούμε να μεταβάλλουμε τη συχνότητα της πηγής ρεύματος. Η χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας του οπτοζεύκτη, όπως υπολογίστηκε από το PSpice, φαίνεται στο σχήμα 11. Στον οριζόντιο άξονα απεικονίζεται η συχνότητα και στον κατακόρυφο η τάση εξόδου 1 V. Οπως παρατηρείτε, το σύρος συχνοτήτων του οπτοζεύκτη είναι 25 KHz. Στην πράξη, η σύζευξη του οπτοζεύκτη με το περιβάλλον προκαλεί την εμφάνιση ασύμμετρων ρευμάτων. Γιά να μελετήσουμε την επίδραση αυτών των ρευμάτων, συνδέουμε στο μοντέλο του οπτοζεύκτη (σχήμα 9) μιά πηγή τάσης U_{cm} και δυό αντιστάσεις 50 Ω (μιά παράλληλα και μιά σε σειρά - σχήμα 12).

Οι δυό πυκνωτές C_{ps} & C_{pb} δείχνουν ότι ο οπτοζεύκτης δεν είναι ιδιαίτερος. Ετοι, ένα μέρος της τάσης U_{cm} προστίθεται στην τάση εξόδου $V(2)$. Οταν η στάθμη της παρασιτικής τάσης αυξηθεί πολύ, υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί, από την πύλη A2, σαν παλμός. Η πύλη A2 συμπεριφέρεται σαν ενισχυτής μεγάλου εύρους. Αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα αυξημένης ευασιθησίας στον παρασιτικό θόρυβο. Η ευασιθησία του οπτοζεύκτη στα παρασιτικά σήματα, εξαρτάται από την ικανότητά του να υποβιβάζει τα ασύμμετρα ρεύματα στην είσοδο. Αυτό καθορίζει την ποιότητα του εξαρτήματος. Στην αγγλική βιβλιογραφία, ο όρος ποιότητα συναντάται σαν λόγος Common mode / Differential mode. Η γραφική απεικόνιση της σχέσης $U_{out}/U_{cm} = V(2)/V(4)$ φαίνεται στο σχήμα 13. Από το διάγραμμα φαίνεται, ότι όσο αυξάνεται η συχνότητα, τόσο μειώνεται η εξασθένηση των ασύμμετρων ρευμάτων. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των ασύμμετρων ρευμάτων έχει υψηλή συχνότητα (> 1 MHz). Γιά να βελτιώσουμε τη χαρακτηριστική του σχήματος 13, αρκεί να περιορίσουμε το εύρος του οπτοζεύκτη. Στο σχήμα 14 έχουμε συνδέσει τον πυκνωτή C1 (4n7) παράλληλα στο φωτοτρανζίστορ - διακόπτη. Αυτή η συνδεσμολογία περιορίζει το εύρος συχνοτήτων του οπτο-

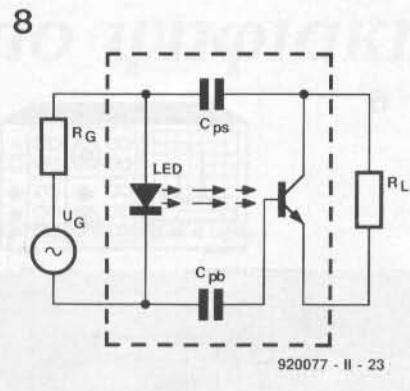


Σχήμα 8. Οι παρασιτικές κωρωπικότητες C_{pb} και C_{ps} είναι η αιτία της εμφάνισης ασύμμετρων σημάτων στην είσοδο και παρασιτικών σημάτων στην έξοδο του οπτοζεύκτη.

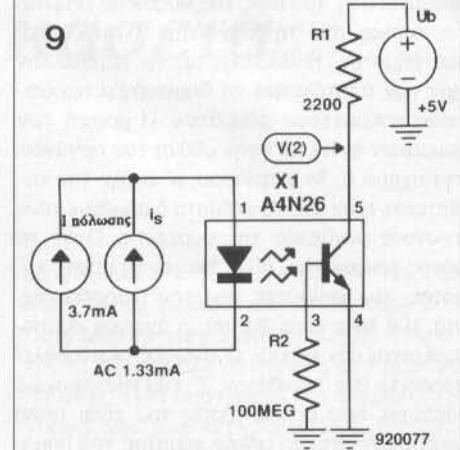


Σχήμα 9. Το μοντέλο του PSpice, που αντιστοιχεί στο γαλβανικό απομονωτή του σχήματος 10.


10

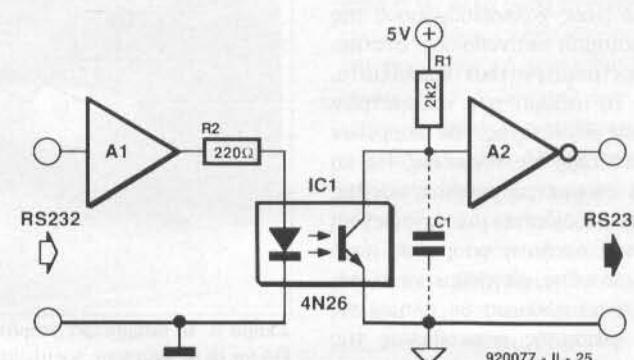

Σχήμα 10. Το κύκλωμα του γαλβανικού απομονωτή ψηφιακών δεδομένων.

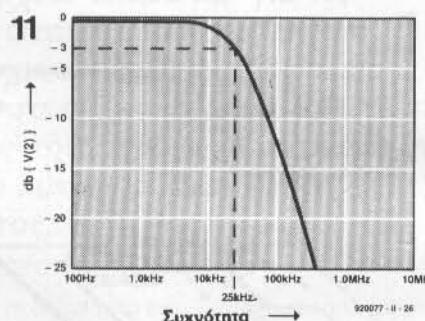


Σχήμα 11. Η χαρακτηριστική καμπύλη του κυκλώματος (σχήμα 9), όπως υπολογίζεται από το PSpice.

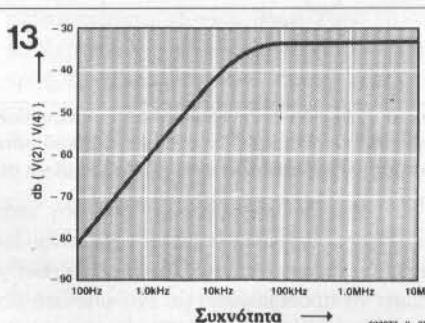


Σχήμα 13. Η επίδραση των ασύμμετρων σημάτων


12

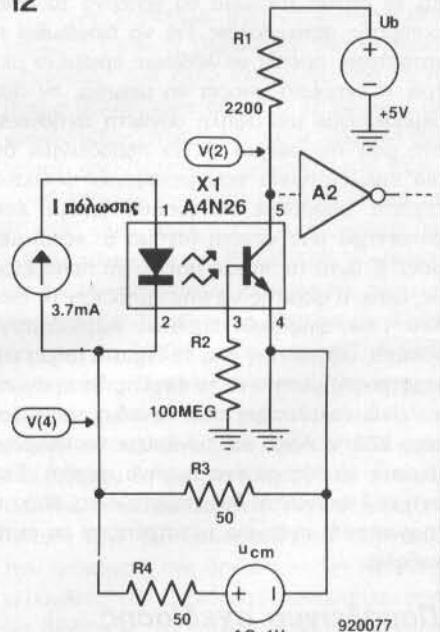


Σχήμα 12. Γιά να παραπρέσουμε την επίδραση των ασύμμετρων σημάτων στο σήμα εξόδου του οπτοζεύκτη, προσθέτουμε στο μοντέλο του σχήματος 9 την πηγή τάσης U_{cm} .

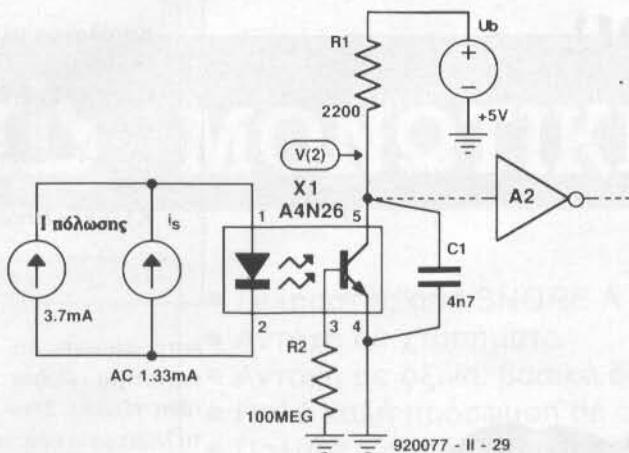


Σχήμα 14. Ο C_1 μειώνει το εύρος συχνοτήτων του οπτοεύκτη, αλλά συγχρόνως, περιορίζει τα ασύμμετρα σήματα, που έχουν μεγάλη συχνότητα.

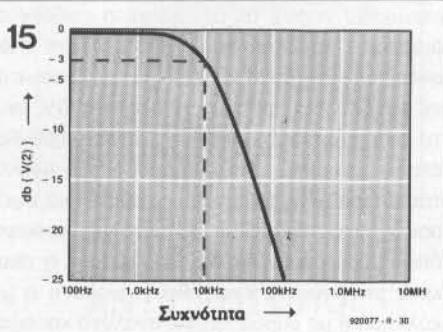

Σχήμα 15. Στην καμπύλη φαίνεται πιο μειωση του εύρους συχνοτήτων στα 10 KHz.

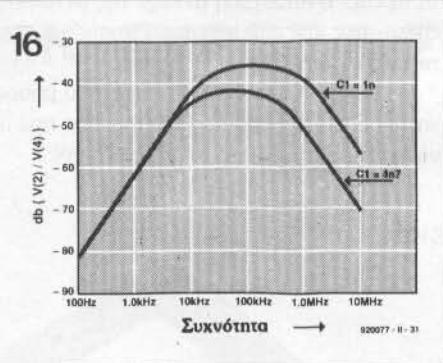

Σχήμα 16. Συγκρίνοντας το διάγραμμα, μ' αυτό του σχήματος 13, βλέπουμε μια μείωση των παρεμβολών.

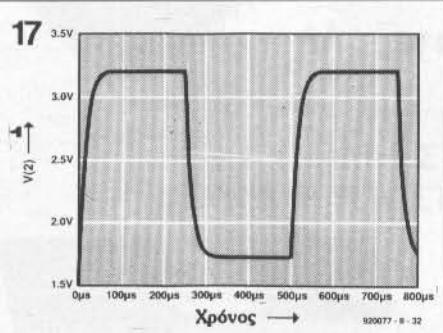


Σχήμα 17. Το σήμα εξόδου, όταν το εύρος του απομονωτή έχει περιοριστεί στα 10 KHz. Η συχνότητα του (θεωρητικά) ορθογωνικού σήματος εισόδου είναι 2 KHz.

φωτοτρανζίστορ, υπολογίζεται από την εμπειρική σχέση: $1/5 \text{ BW} = 2 \text{ KHz}$. Το σήμα στην έξοδο του κύκλωματος, όπως το υπολόγισμα το πρόγραμμα προσομοίωσης PSpice, φαίνεται στο σχήμα 17. Το τελικό υπολογιστικό μοντέλο φαίνεται στο σχήμα 18. Το κύκλωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομόνωση σειριακών ψηφιακών δεδομένων (σε μιά θύρα RS232). Η μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς των δεδομένων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4000 Baud (αντιστοιχεί σε 2 KHz). Στο τεύχος 2/93 του ΕΛΕΚΤΟΡ δημοσιεύσαμε το κύκλωμα ενός γαλβανικού απομονωτή γιά θύρες RS232, που λειτουργεί με ταχύτητα ως 19,2 KBd. Το κύκλωμα πληρεί όλες τις προδιαγραφές EMC.

ζεύκτη στα 10 KHz (σχήμα 15), αλλά αυξάνει την εξασθένηση των ασύμμετρων ρευμάτων (σχήμα 16). Η εξασθένηση εξαρτάται από την τιμή του πυκνωτή. Επιλέγοντας ένα μικρότερο πυκνωτή (1nF), μειώνεται λίγο η εξασθένηση, αλλά το εύρος συχνοτήτων γίνεται ξανά 25 MHz. Αν το εύρος του κύκλωματος γαλβανικής απομόνωσης καθορίστε $\text{BW} = 10 \text{ MHz}$, ο χρόνος ανόδου των παλμών στην έξοδο του οπτοεύκτη, γίνεται $35 \text{ } \mu\text{s}$ ($t_s = 0.35/\text{BW}$). Η μέγιστη συχνότητα του σήματος εισόδου, για την οποία μπορούμε να μετρήσουμε ένα ικανοποιητικό οήμα στο ουλλέκτη του

Χρυσοί κανόνες EMC

- # Όταν οχεδιάζετε κύκλωμα, δεν αρκεί να σκέπτεστε πώς θα το κάνετε να λειτουργεί.
- # Οι προδιαγραφές EMC πρέπει να τηρούνται από το στάδιο ανάπτυξης του κύκλωματος.
- # Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των εξαρτημάτων πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση με τη συχνότητα.
- # Το μέγεθος των βρόγχων, που διαφρένονται από ρεύμα, καθώς και ο περιβάλλον χώρος, καθορίζουν το ποσοστό της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
- # Ποτέ μη σχεδιάζετε κύκλωμα με μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων, από όσο χρειάζονται.
- # Τα μοντέλα, για την ανάπτυξη των κύκλωμάτων, πρέπει να είναι αντίγραφα της πραγματικότητας.

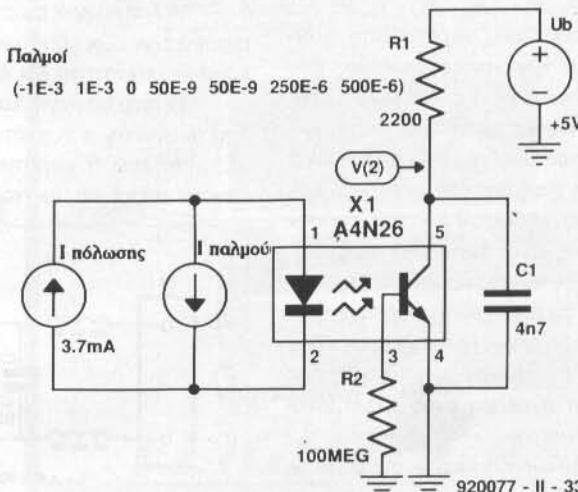

Σχήμα 18. Το μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε στο PSpice, για τον υπολογισμό του σήματος εξόδου (σχήμα 17).